
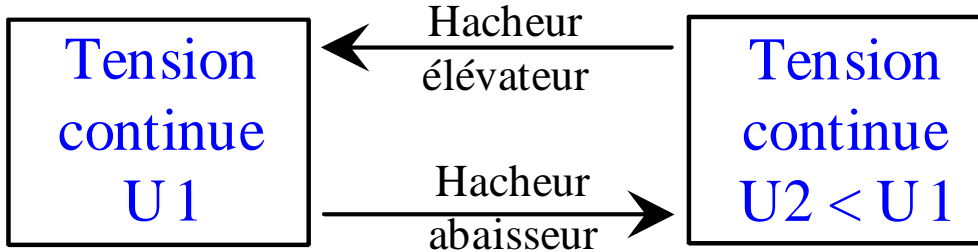


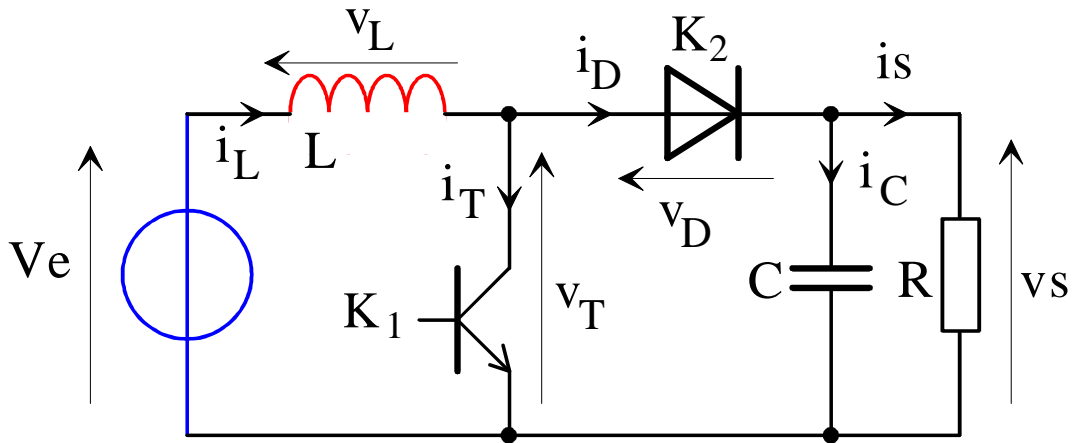
## Les convertisseurs DC-DC : la fonction hacheur




## Le hacheur élévateur de type BOOST



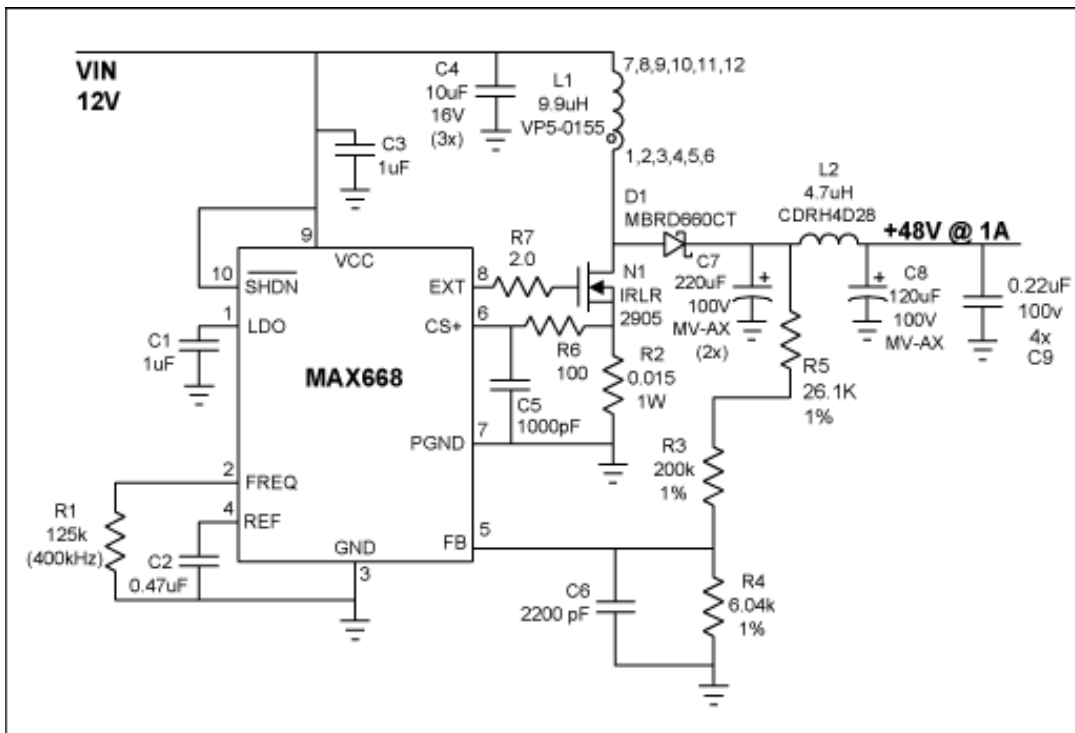
## Exemple : Alimentation continue +48V à découpage




## Le hacheur élévateur de type BOOST

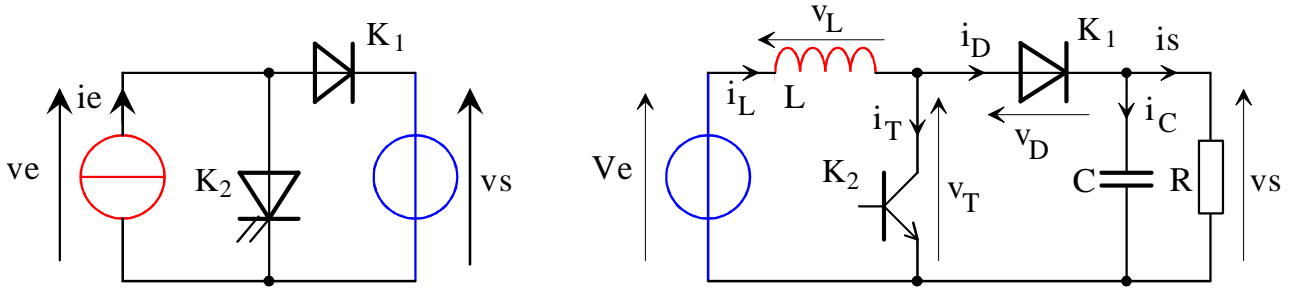

## Formes d'ondes du hacheur BOOST

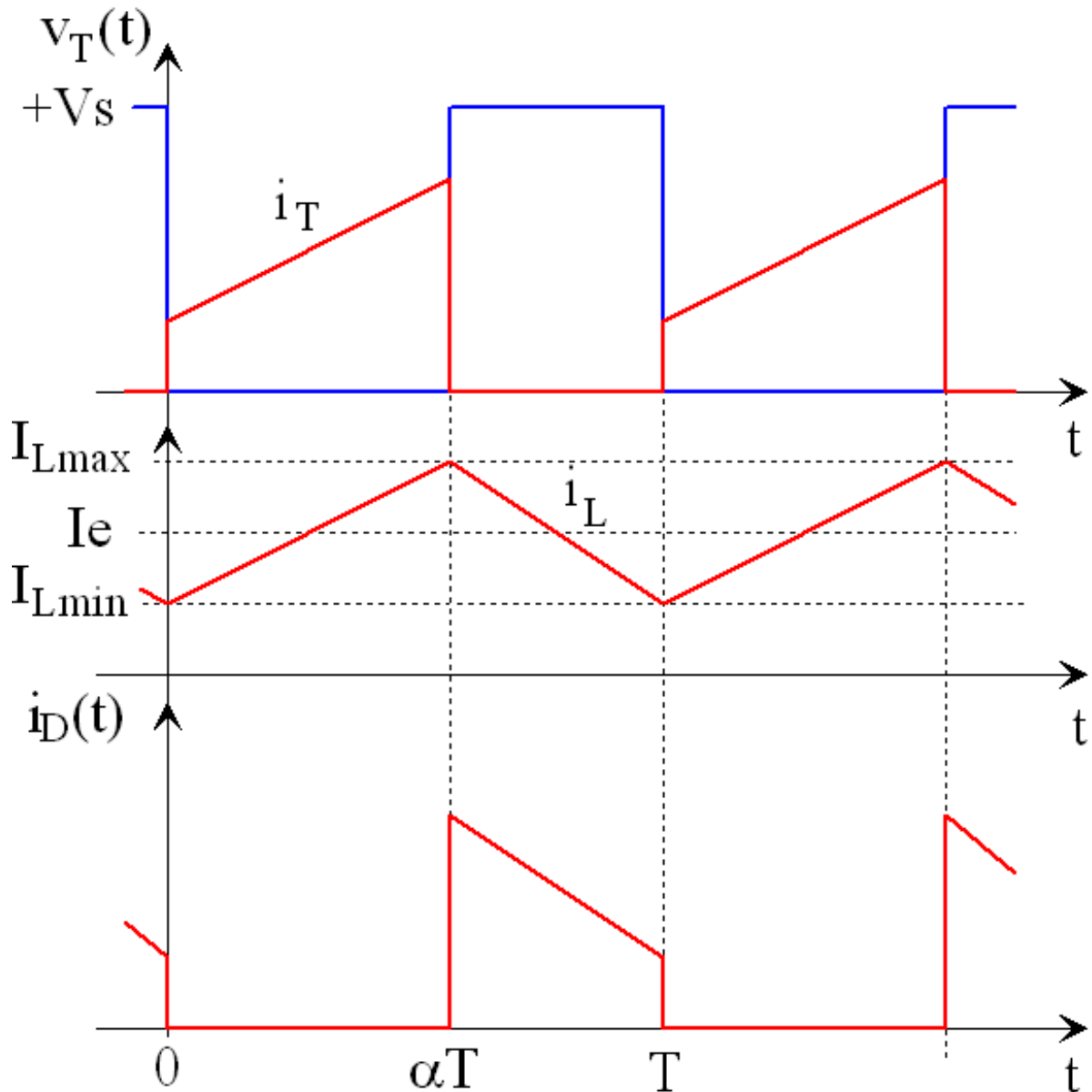

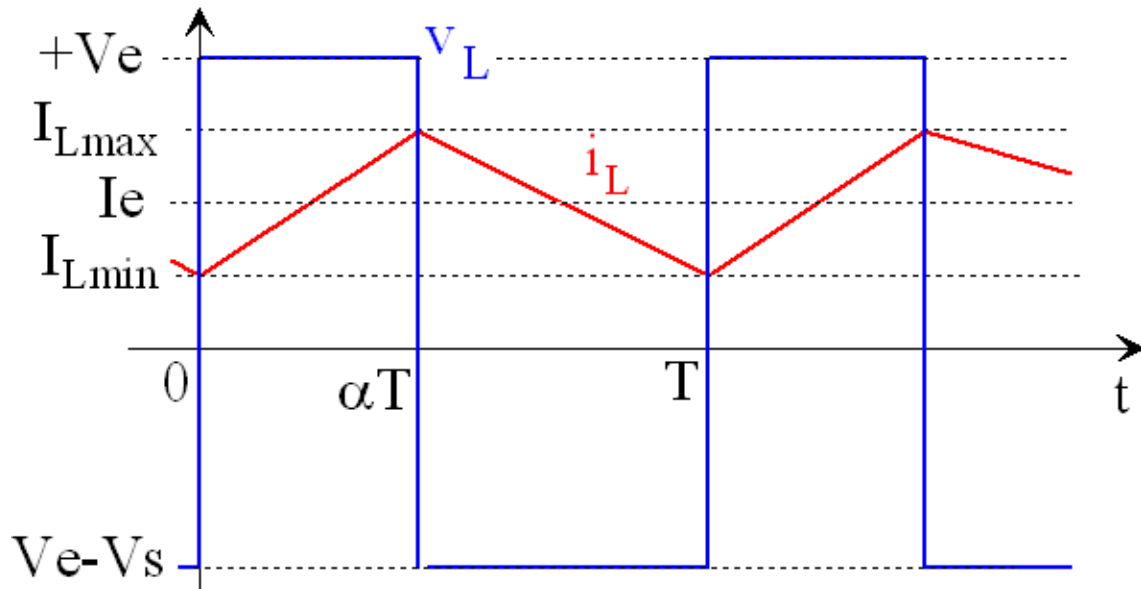
## Tension et courant de l'inductance (BOOST)



## Ondulation du courant


$$\Delta I_L = I_{Lmax} - I_{Lmin} = \frac{V_e}{L} \cdot \alpha T = \frac{V_e}{LF} \cdot \alpha$$
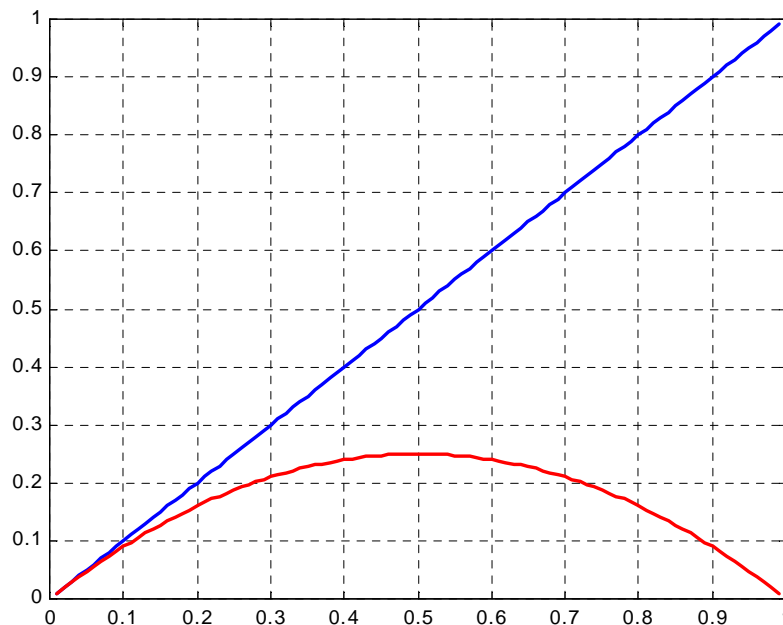
## Evolution de $\Delta I_L$ en fonction de $\alpha$


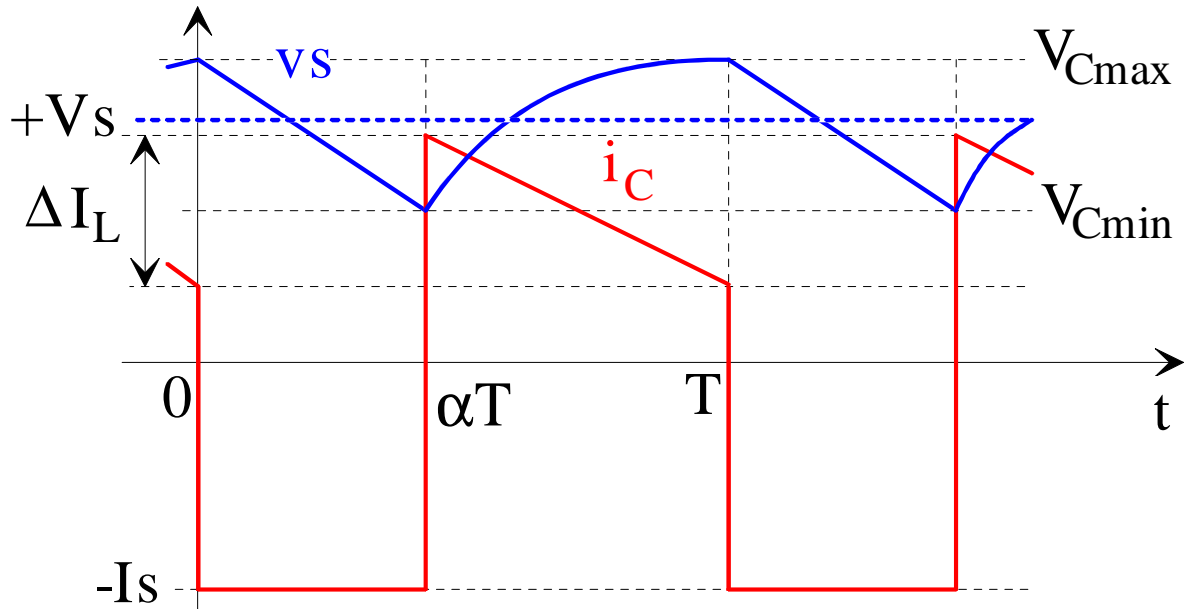
## Ondulation de la tension (BOOST)

$$i_D(t) = i_C(t) + i_s(t) = I_{Dmoy} + \partial i_D(t)$$



$$\text{Pour } t \in [0 ; \alpha T] : v_C(t) = \frac{1}{C} \int i_C(t) \cdot dt = V_{Cmax} - \frac{I_s}{C} (t - 0)$$

$$\text{Pour } t \in [\alpha T ; T] : i_C(t) = I_{Lmax} - I_s + \frac{V_e - V_s}{L} (t - \alpha T) - I_s$$


$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int i_C(t) \cdot dt = V_{Cmin} + \frac{1}{C} \left[ (I_{Lmax} - I_s) \cdot (t - \alpha T) + \frac{V_e - V_s}{L} \cdot \frac{(t - \alpha T)^2}{2} \right]_{\alpha T}^t$$

$$v_C(t) = \frac{(I_{Lmax} - I_s)}{C} \cdot (t - \alpha T) + \frac{V_e - V_s}{LC} \cdot \frac{(t - \alpha T)^2}{2} + V_{Cmin}$$


## Valeur $\Delta V_s$ de l'ondulation de tension (BOOST)

$$\Delta V_s = V_{Cmax} - V_{Cmin} = \frac{I_s}{C} \alpha T = \frac{I_s}{CF} \alpha$$
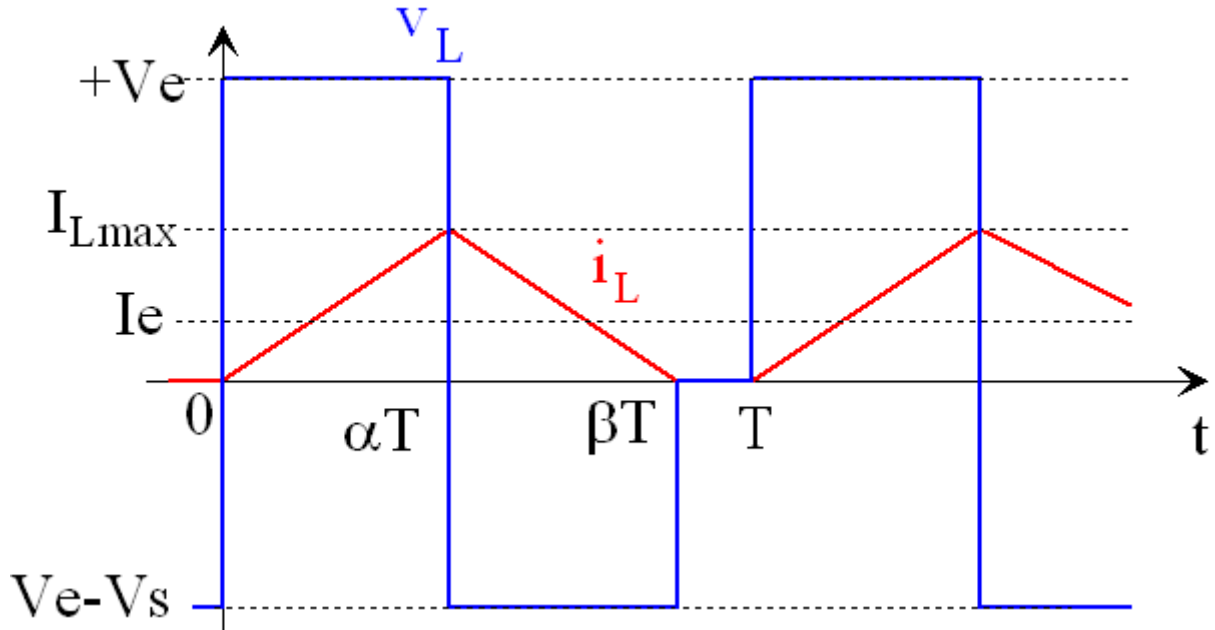
## Fonctionnement en conduction discontinue (BOOST)


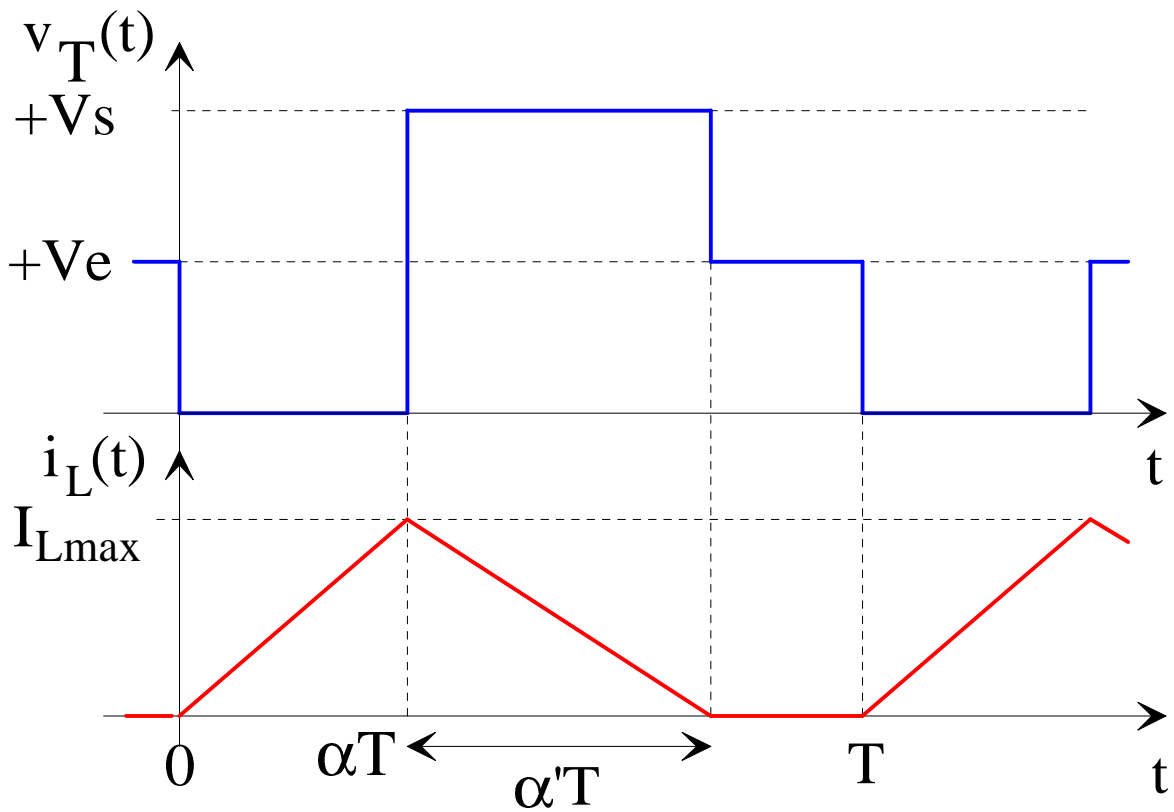
## Tension aux bornes du transistor en conduction discontinue




## Caractéristiques de sortie du hacheur de type BOOST

Tension normalisée ou tension réduite :  $y = \frac{V_s}{V_e}$

Courant de charge normalisé ou réduit :  $x = \frac{LF}{V_e} \cdot I_s$


$$y = 1 + \frac{\alpha^2}{2 \cdot x}$$

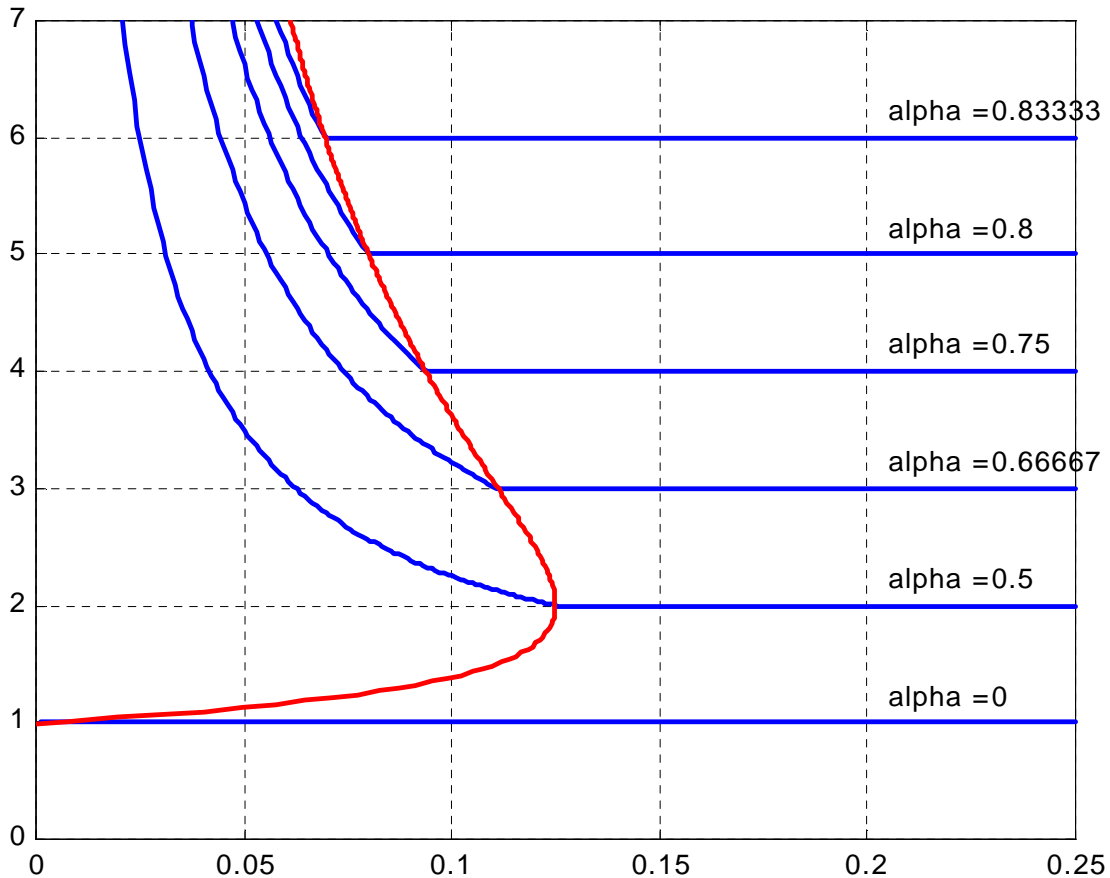

$$I_{s\text{limite}} = \frac{I_{L\text{max}}}{2} \alpha' = \frac{V_e}{2LF} \cdot \alpha(1-\alpha) ; x_{\text{limite}} = \frac{y-1}{2 \cdot y^2} ; \begin{cases} x_{\text{limite}} = \frac{\alpha(1-\alpha)}{2} \\ y_{\text{limite}} = \frac{1}{1-\alpha} \end{cases}$$

## Contraintes sur les interrupteurs (BOOST)

### Interrupteur K1 : la diode

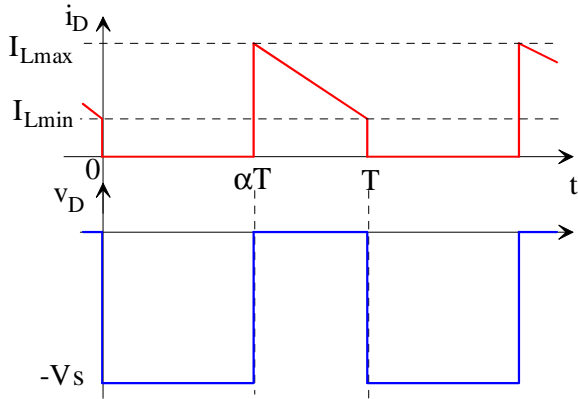

$$I_{Dmax} = I_{FRM} = \langle i_L \rangle + \frac{\Delta I_L}{2}$$

$$= \frac{I_s}{1-\alpha} + \frac{\alpha \cdot V_e}{2LF}$$


$$I_{Dmoy} = I_{F(AV)} = I_s$$

$$V_{Dinvmax} = V_{RRM} = +V_s$$

$$I_{Deff} = \sqrt{\left( \left( \frac{I_s}{1-\alpha} \right)^2 + \frac{\Delta I_L^2}{12} \right) \cdot (1-\alpha)}$$

Pertes statiques dans la diode :  $P_0 = R_D \cdot I_{F(RMS)}^2 + V_{D0} \cdot I_{F(AV)}$

### Interrupteur K2 : le transistor

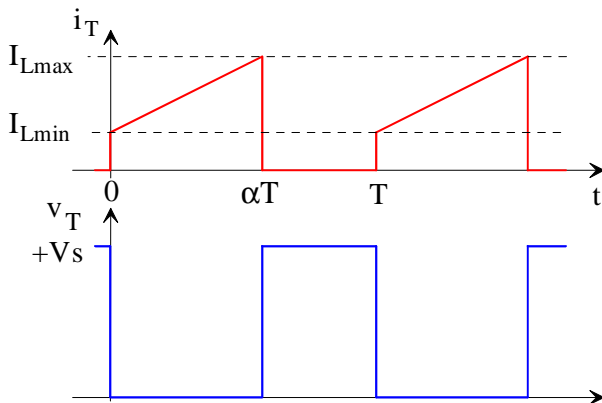

$$I_{Tmax} = I_{Dmax} = \frac{I_s}{1-\alpha} + \frac{\alpha \cdot V_e}{2LF}$$

$$I_{Tmoy} = \frac{I_s}{1-\alpha} = I_{emoy}!$$


$$V_{Tmax} = +V_s$$

$$I_{Teff} = \sqrt{\left( \left( \frac{I_s}{1-\alpha} \right)^2 + \frac{\Delta I_L^2}{12} \right) \cdot \alpha}$$


Pertes statiques du MOSFET :  $P_0 = R_{DSon} \cdot I_{DS(RMS)}^2$ .

Pertes statiques du bipolaire :  $P_0 = R_D \cdot I_{C(RMS)}^2 + V_{CEsat} \cdot I_{C(AV)}$
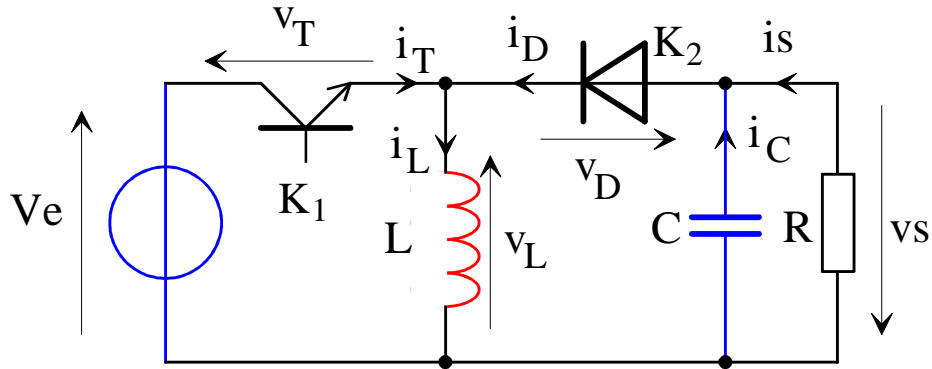
# Le hacheur inverseur de type BUCK-BOOST



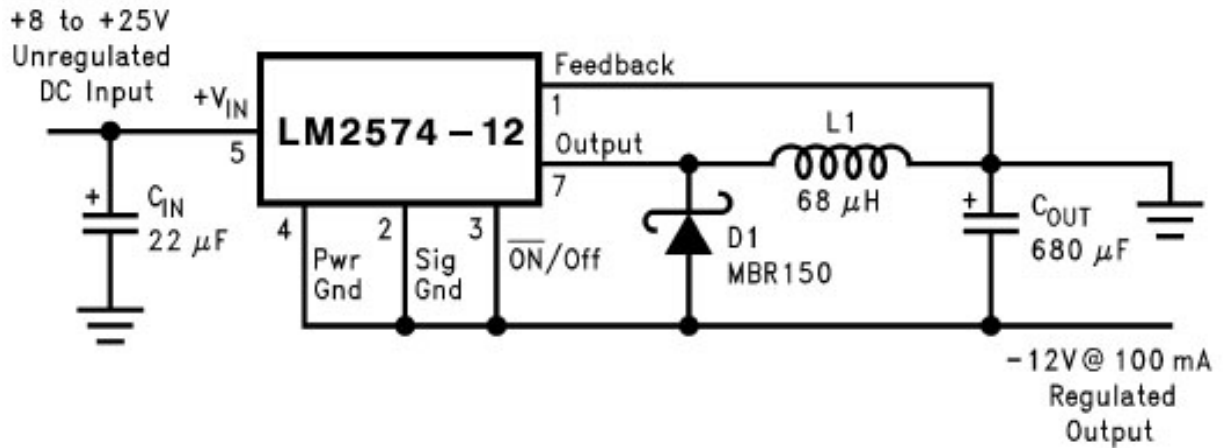
## Exemple 1 : alimentation continue -12 V à découpage




## Exemple 2 :
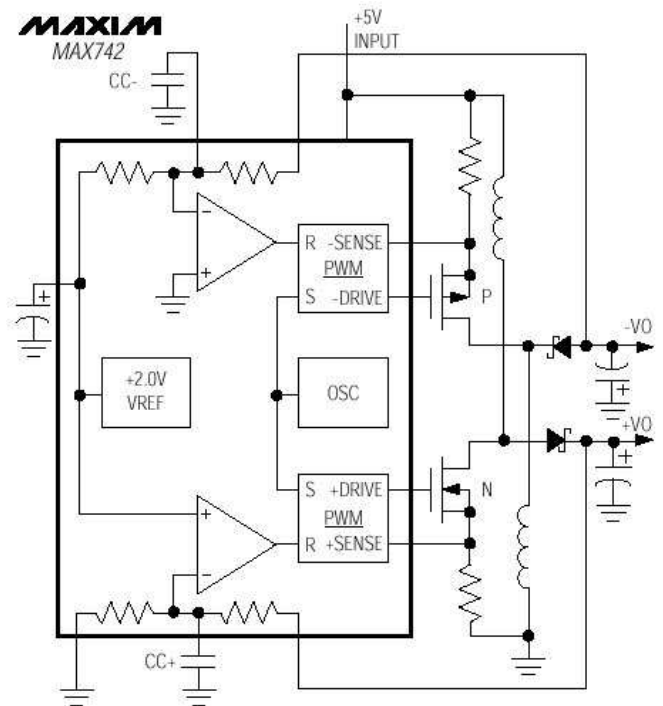
### Alimentation double +12 V / -12 V à découpage







## Structure du hacheur inverseur

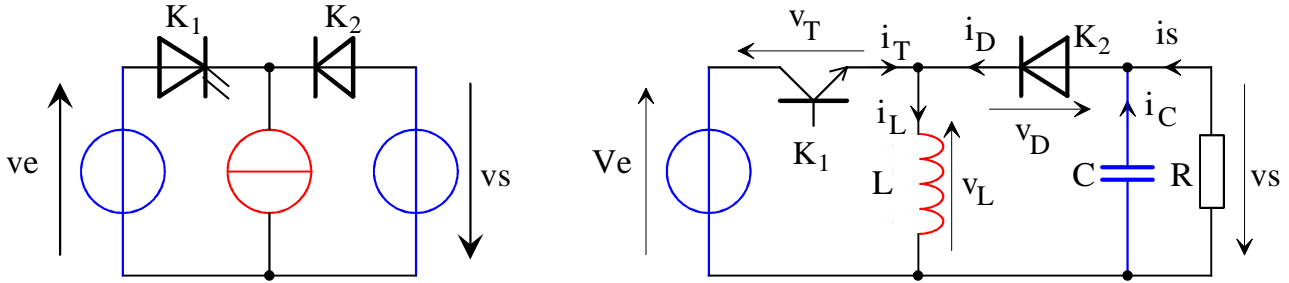

## Formes d'ondes

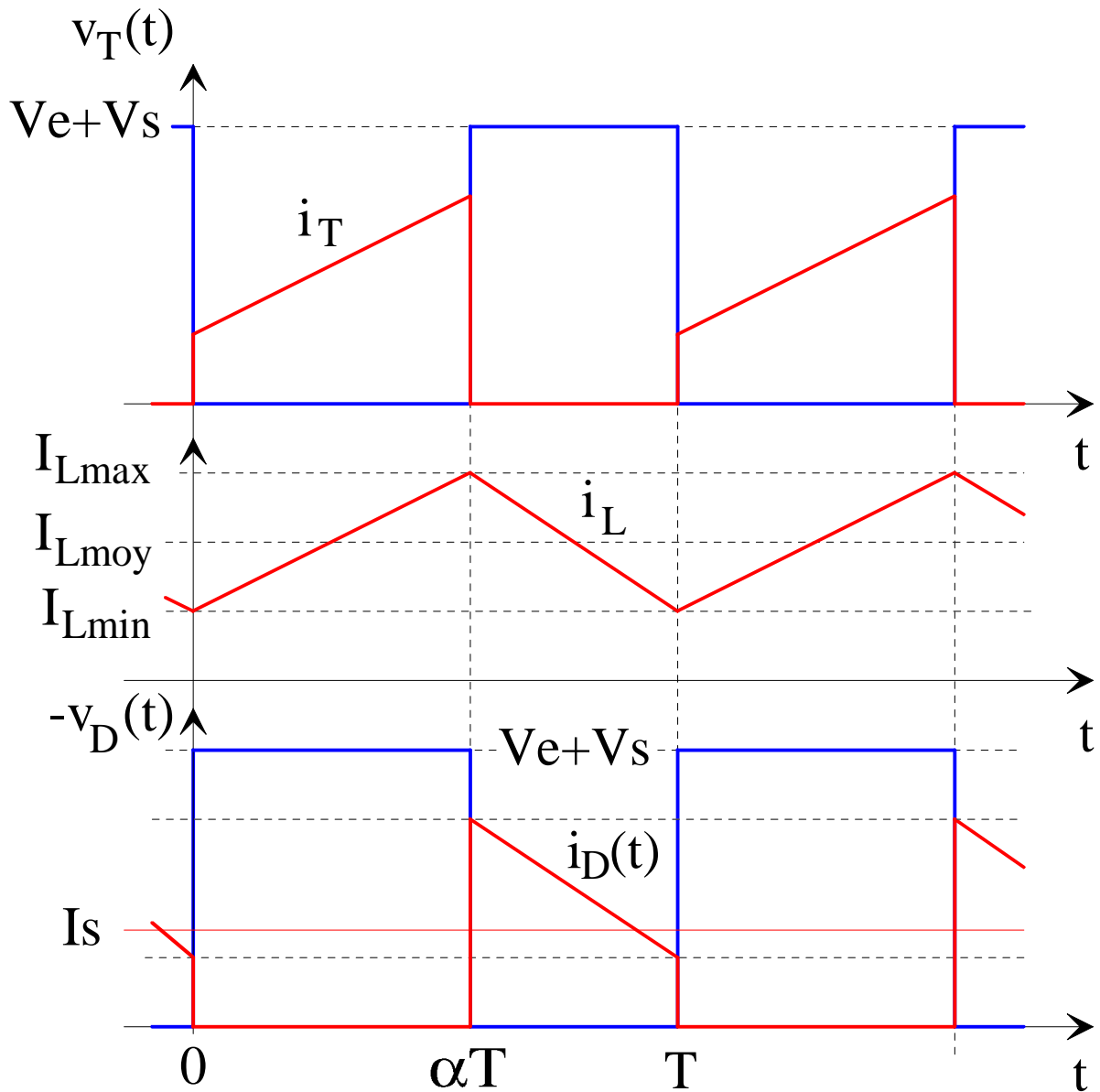

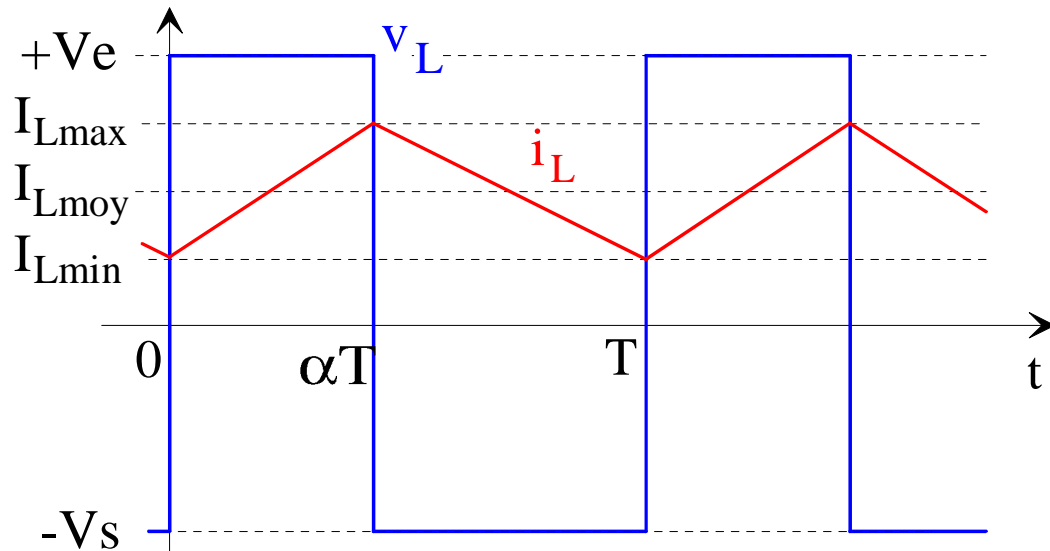
## Tension et courant de l'inductance (BUCK-BOOST)



### Ondulation du courant


$$\Delta I_L = I_{Lmax} - I_{Lmin} = \frac{V_e}{L} \cdot \alpha T = \frac{V_e}{LF} \cdot \alpha$$
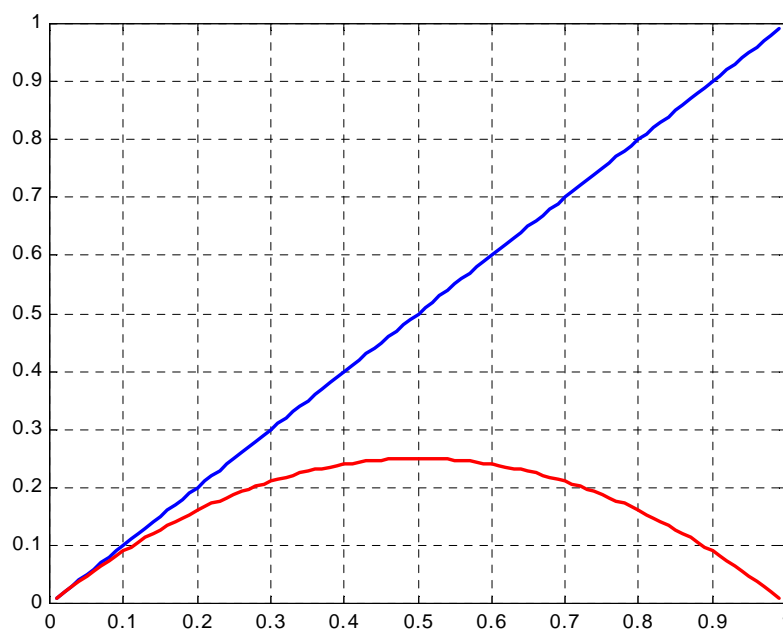
### Evolution de $\Delta I_L$ en fonction de $\alpha$


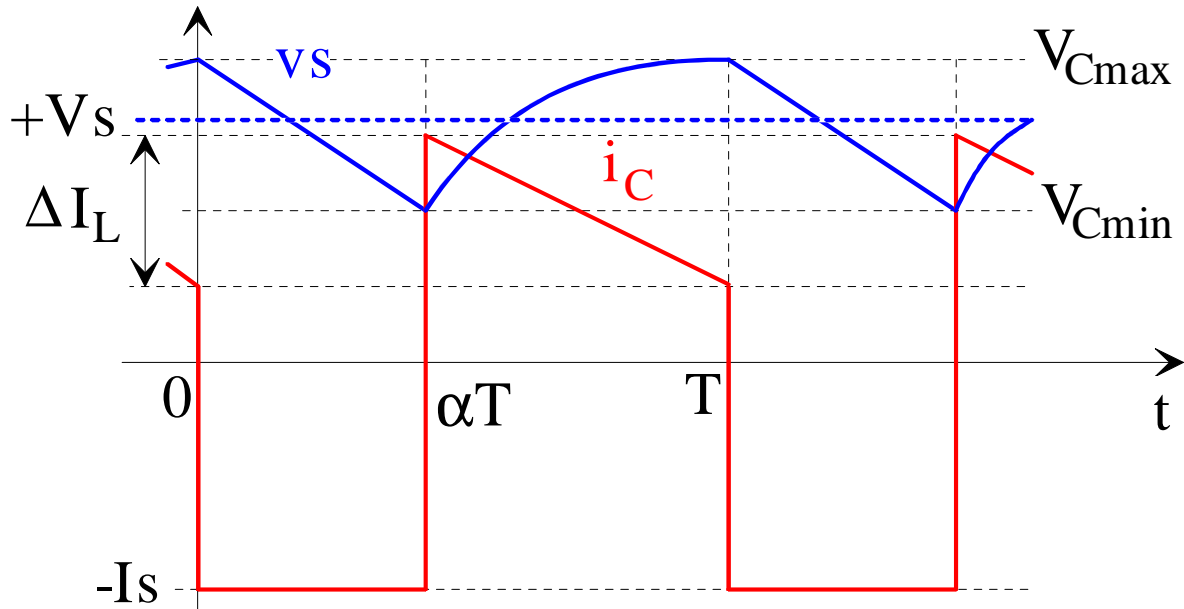
## Ondulation de la tension (BUCK-BOOST)

$$i_D(t) = i_C(t) + i_s(t) = I_{Dmoy} + \partial i_D(t)$$



$$\text{Pour } t \in [0 ; \alpha T] : v_C(t) = \frac{1}{C} \int i_C(t) \cdot dt = V_{Cmax} - \frac{I_s}{C} (t - 0)$$

$$\text{Pour } t \in [\alpha T ; T] : i_C(t) = I_{Lmax} - I_s - \frac{V_s}{L} (t - \alpha T) - I_s$$


$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int i_C(t) \cdot dt = V_{Cmin} + \frac{1}{C} \left[ (I_{Lmax} - I_s) \cdot (t - \alpha T) - \frac{V_s}{L} \cdot \frac{(t - \alpha T)^2}{2} \right]_{\alpha T}^t$$

$$v_C(t) = \frac{(I_{Lmax} - I_s)}{C} \cdot (t - \alpha T) - \frac{V_s}{LC} \cdot \frac{(t - \alpha T)^2}{2} + V_{Cmin}$$

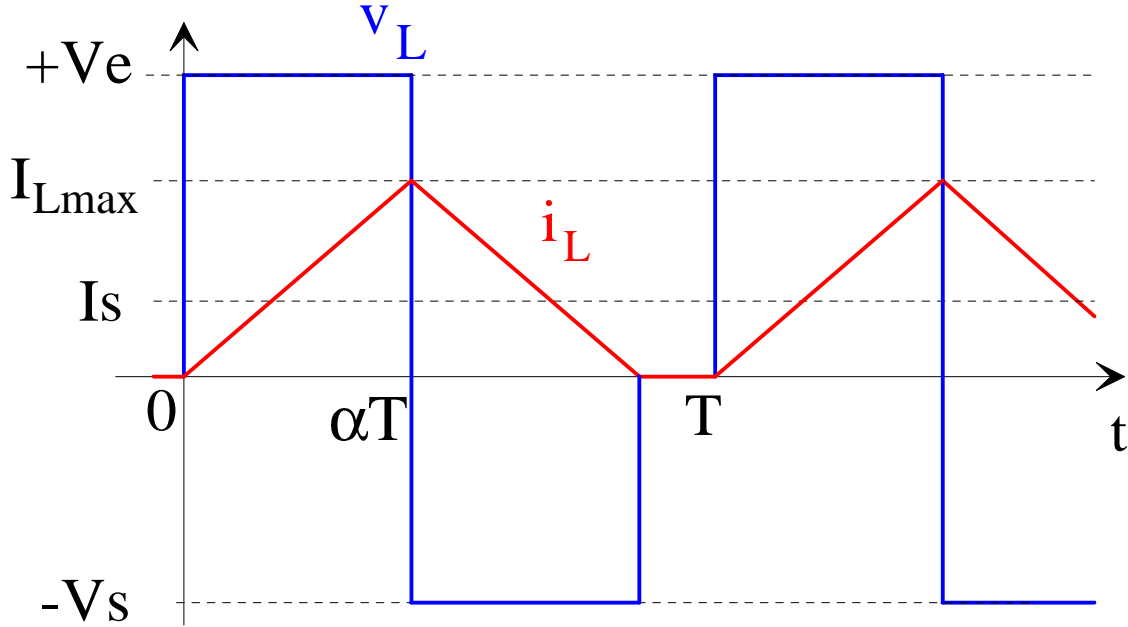
## Valeur $\Delta V_s$ de l'ondulation de tension

$$\Delta V_s = V_{Cmax} - V_{Cmin} = \frac{I_s}{C} \alpha T = \frac{I_s}{CF} \alpha$$

Fonctionnement en conduction discontinue (BUCK-BOOST)



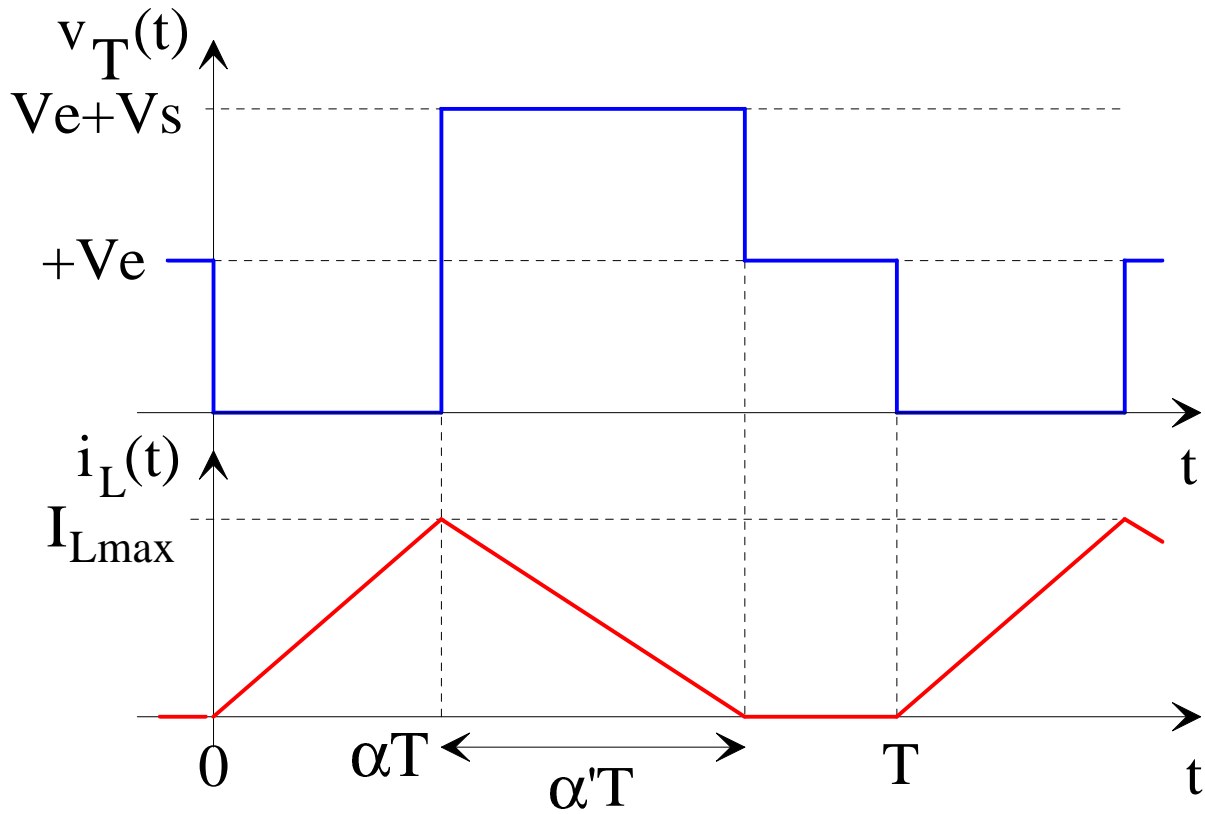Tension aux bornes du transistor en conduction discontinue




## Caractéristiques de sortie du hacheur BUCK-BOOST

Tension normalisée ou tension réduite :  $y = \frac{V_s}{V_e}$

Courant de charge normalisé ou réduit :  $x = \frac{LF}{V_e} \cdot I_s$


$$y = \frac{\alpha^2}{2 \cdot x}$$

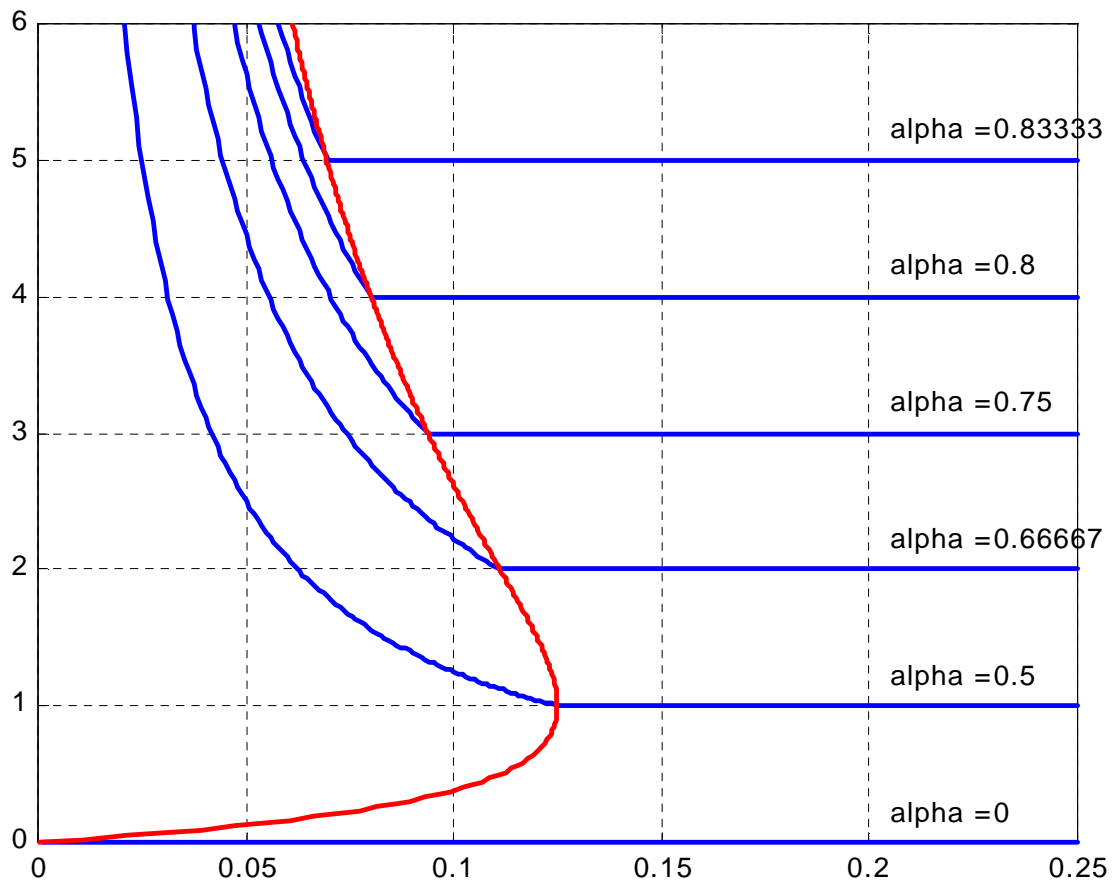

$$I_{s\text{limite}} = \frac{I_{L\text{max}}}{2} \alpha' = \frac{V_e}{2LF} \cdot \alpha(1-\alpha) ; x_{\text{limite}} = \frac{y}{2 \cdot (1+y)^2} ; \begin{cases} x_{\text{limite}} = \frac{\alpha \cdot (1-\alpha)}{2} \\ y_{\text{limite}} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \end{cases}$$

## Contraintes sur les interrupteurs (BUCK-BOOST)

### Interrupteur K2 : la diode

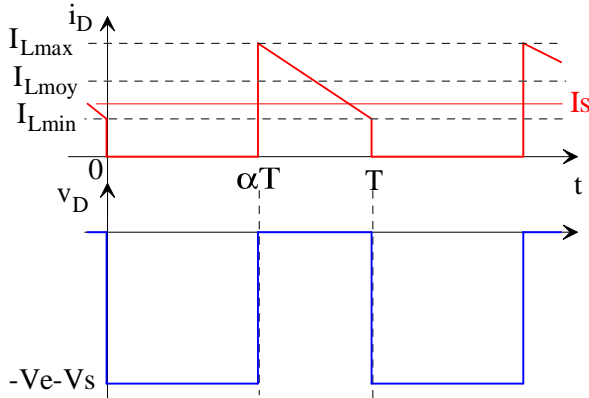

$$I_{D \max} = I_{FRM} = \langle i_L \rangle + \frac{\Delta I_L}{2}$$

$$= \frac{I_s}{1-\alpha} + \frac{\alpha \cdot V_e}{2LF}$$


$$I_{D \text{moy}} = I_{F(AV)} = I_s$$

$$V_{D \text{inv max}} = V_{RRM} = V_e + V_s$$

$$I_{D \text{eff}} = \sqrt{\left( \left( \frac{I_s}{1-\alpha} \right)^2 + \frac{\Delta I_L^2}{12} \right) \cdot (1-\alpha)}$$

Pertes statiques dans la diode :  $P_0 = R_D \cdot I_{F(RMS)}^2 + V_{D0} \cdot I_{F(AV)}$

### Interrupteur K1 : le transistor

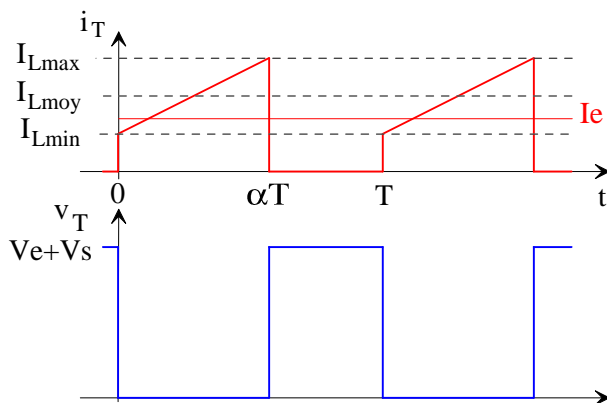

$$I_{T \max} = I_{D \max} = \frac{I_s}{1-\alpha} + \frac{\alpha \cdot V_e}{2LF}$$

$$I_{T \text{moy}} = \frac{\alpha}{1-\alpha} I_s = I_{e \text{moy}}!$$

$$V_{T \max} = V_e + V_s$$


$$I_{T \text{eff}} = \sqrt{\left( \left( \frac{I_s}{1-\alpha} \right)^2 + \frac{\Delta I_L^2}{12} \right) \cdot \alpha}$$

Pertes statiques du MOSFET :  $P_0 = R_{DSon} \cdot I_{DS(RMS)}^2$ .


Pertes statiques du bipolaire :  $P_0 = R_D \cdot I_{C(RMS)}^2 + V_{CEsat} \cdot I_{C(AV)}$

Quadrants de fonctionnement

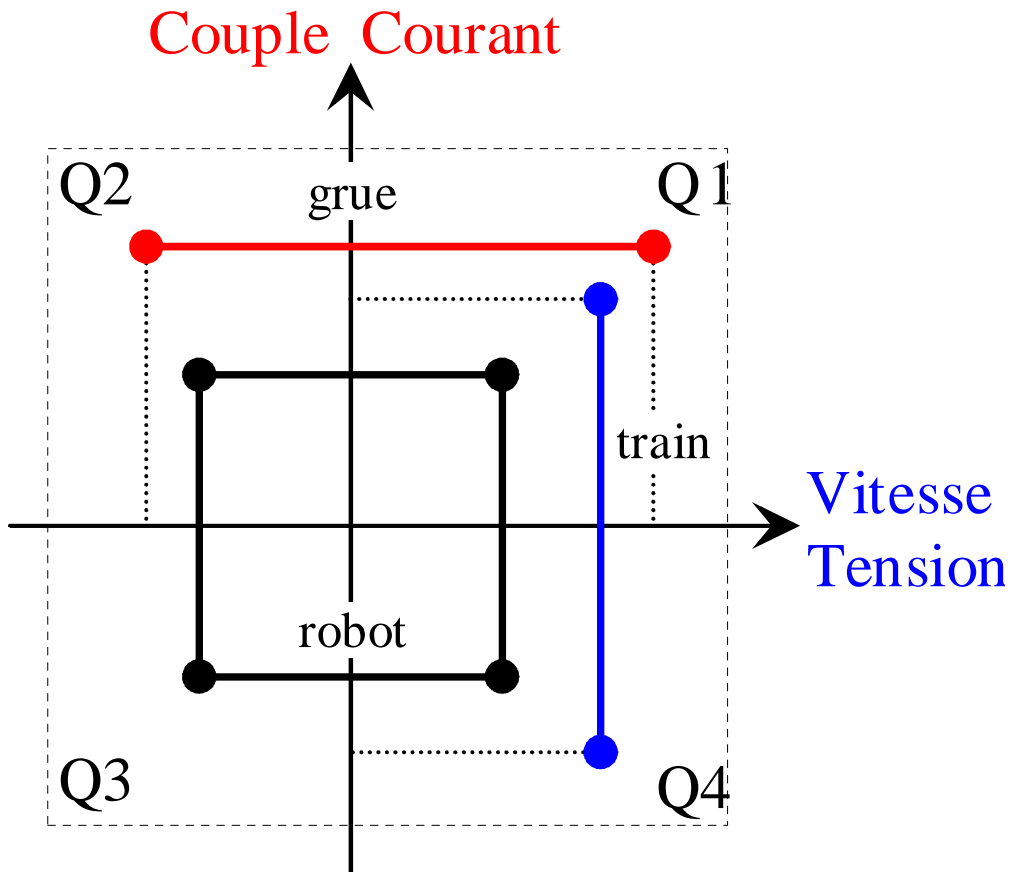Plan (vitesse , couple) et/ou (tension , courant)  $\begin{cases} E = K \cdot \Phi \cdot \Omega \\ \Gamma = K \cdot \Phi \cdot I \end{cases}$




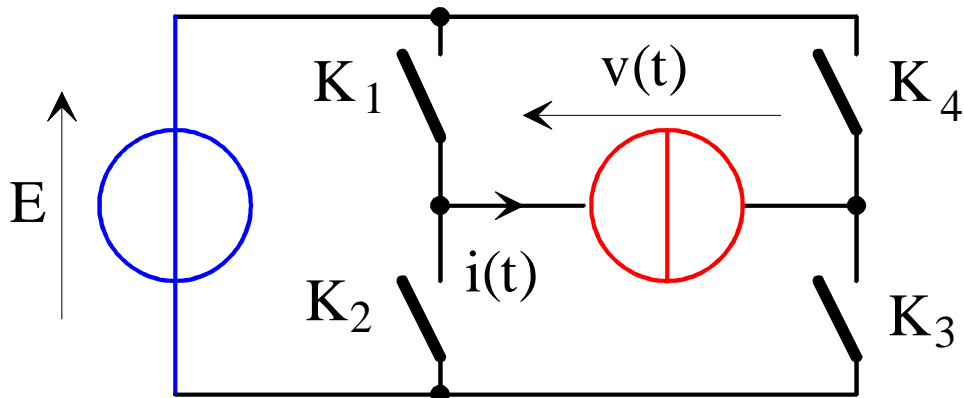Conversion continue/continue - Fonction hacheur.




## Synthèse du hacheur série de type BUCK


### Cahier des charges :

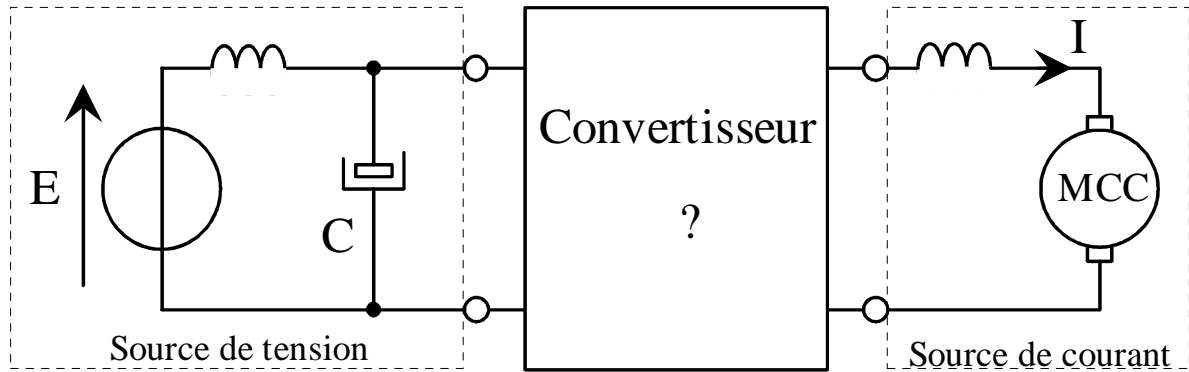

### Graphe de fonctionnement :

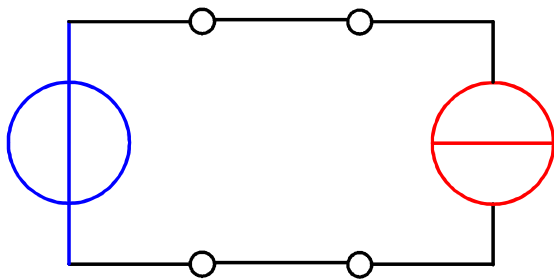


a) phase active directe

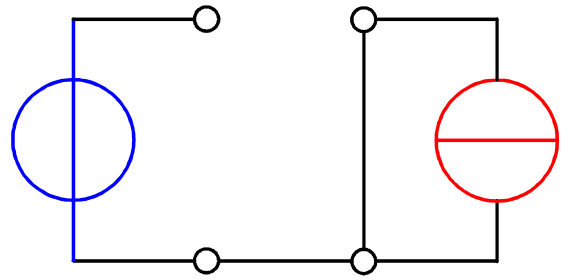


c) roue libre


### Nature des interrupteurs

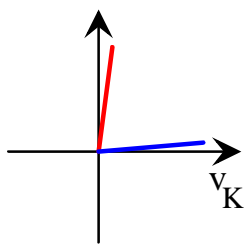


K1 : transistor

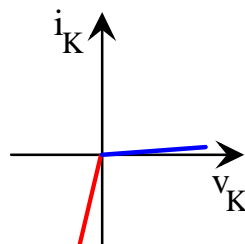

K2 : diode

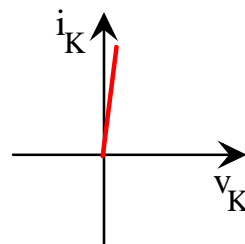

K3 : fermé

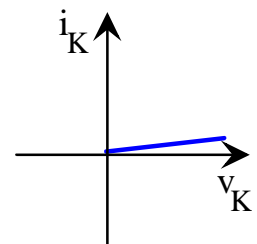


K4 : ouvert




## Synthèse du hacheur élévateur de type BOOST

Cahier des charges :

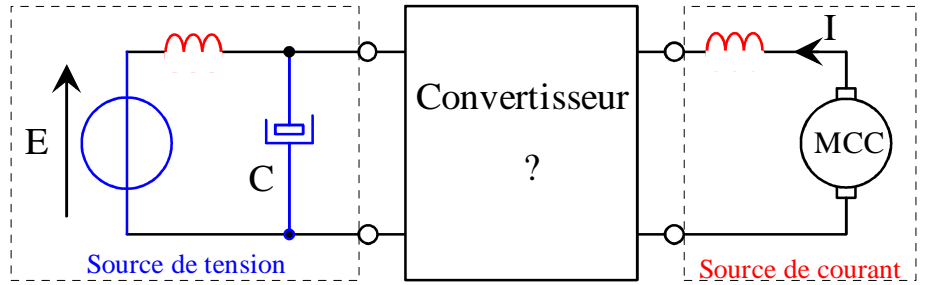


Grphe de fonctionnement :

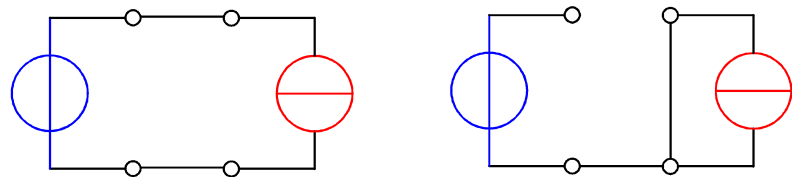


a) phase active directe

c) roue libre


Séquence de fonctionnement :

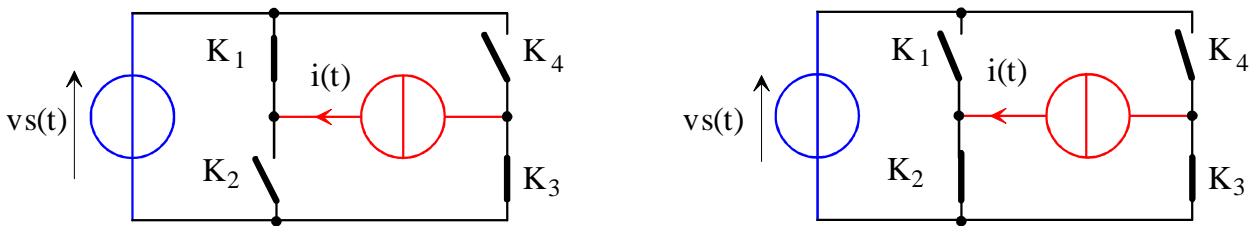


Nature des interrupteurs :

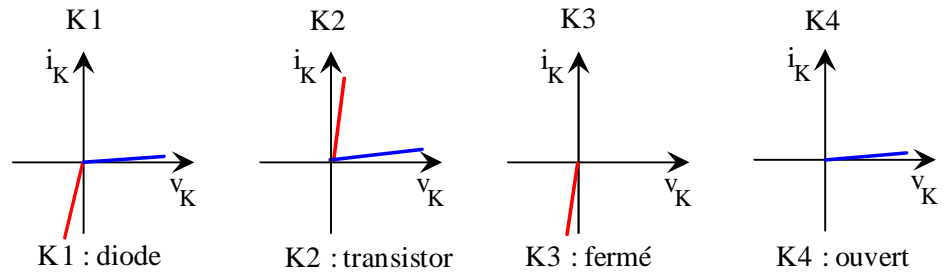


Structure du hacheur élévateur :

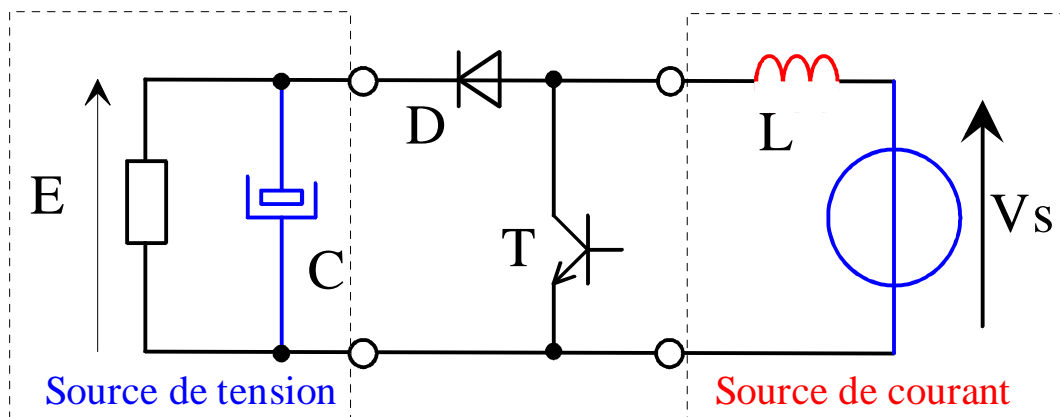
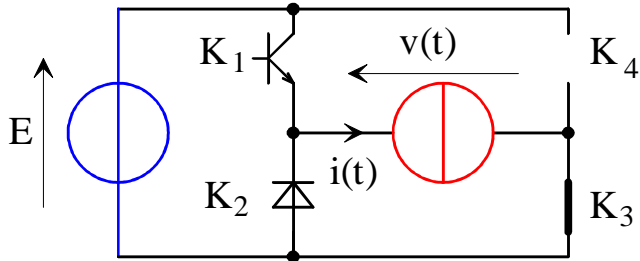
## Synthèse du hacheur réversible en courant




a) Hacheur série

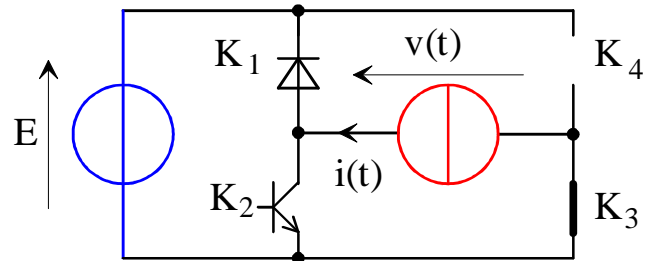

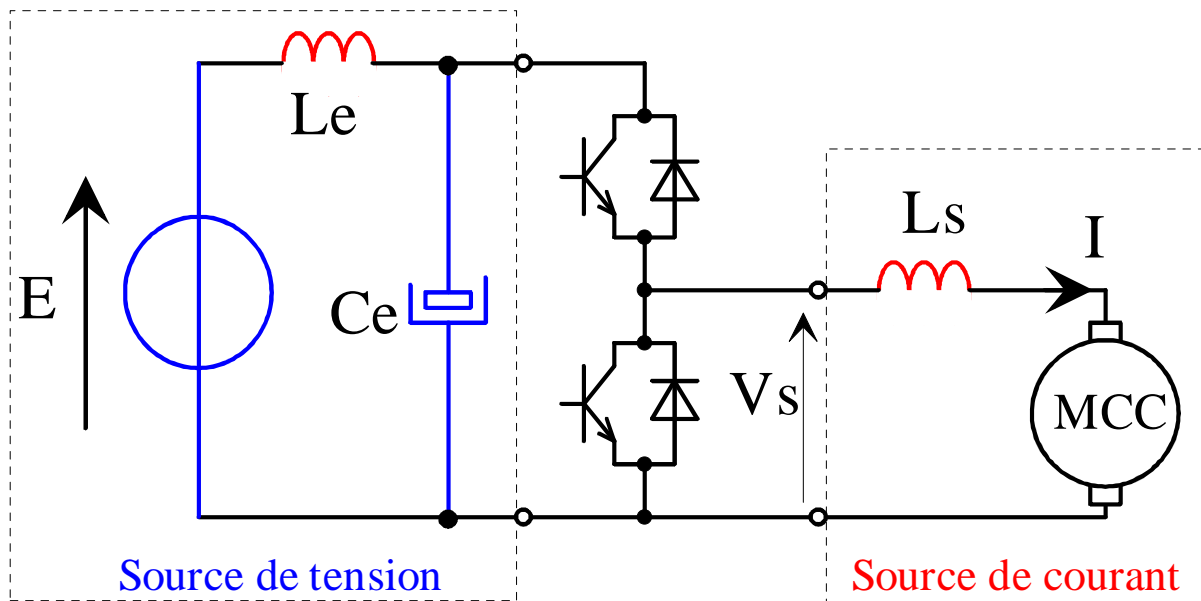
b) Hacheur élévateur

Structure du hacheur réversible en courant :



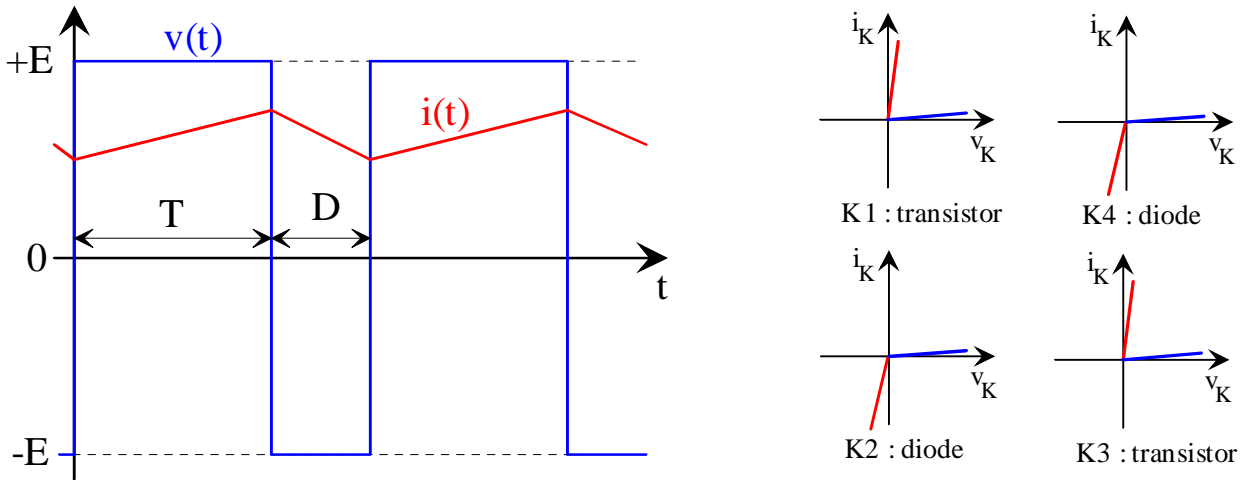
## Synthèse du hacheur réversible en tension


Cas où la puissance est positive  $P > 0$  - Quadrant 1 :



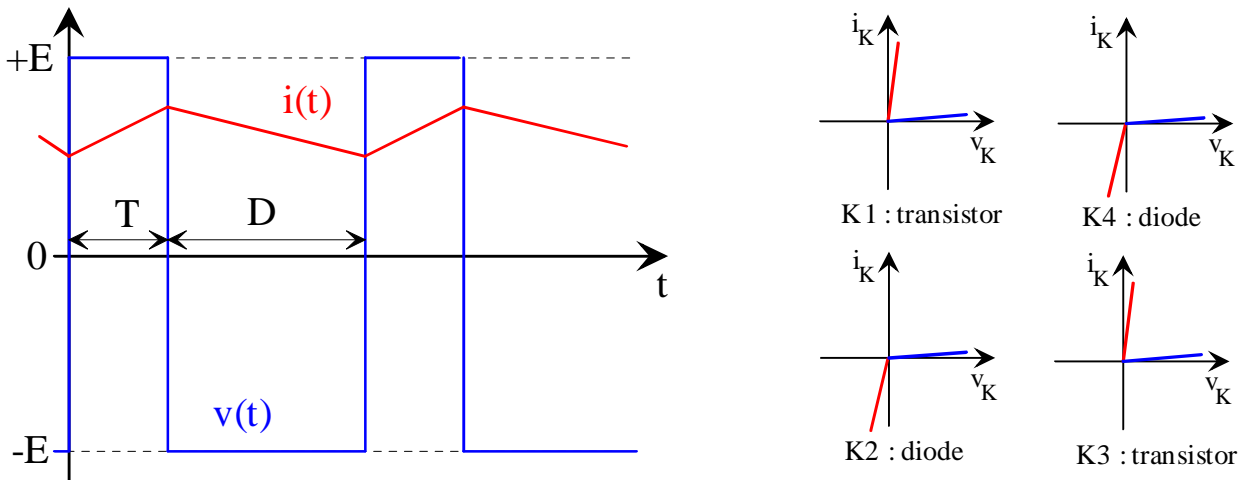
Cas où la puissance est négative  $P < 0$  - Quadrant 2 :




## Réalisation pratique du hacheur :

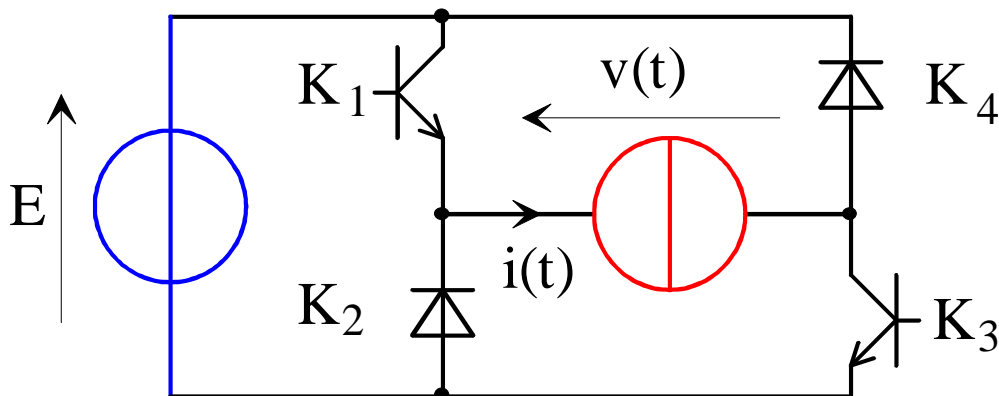

## Synthèse du hacheur 4 quadrants


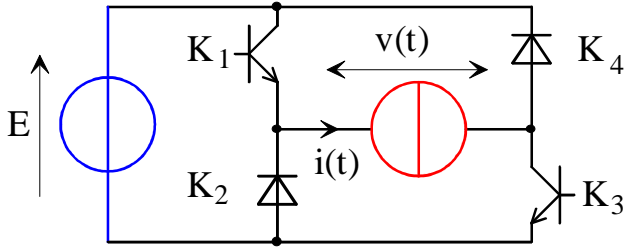


a) Phase I : quadrants Q1-Q2

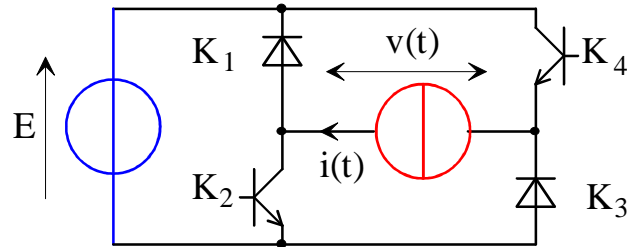

b) Phase II : quadrants Q3-Q4

### Caractéristiques des interrupteurs :

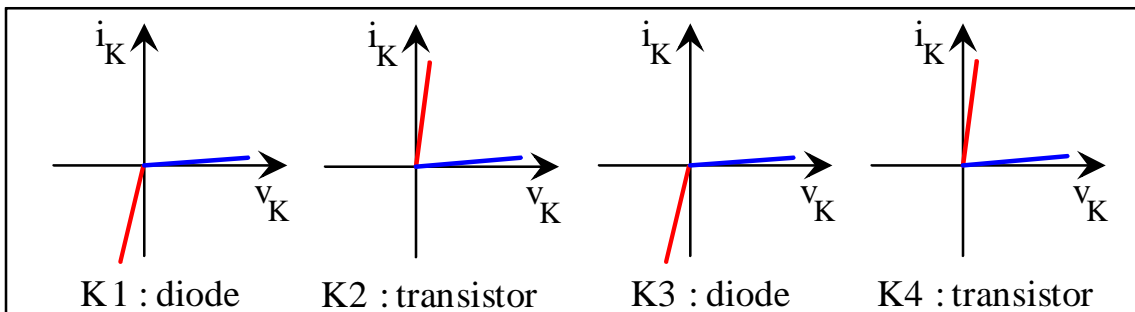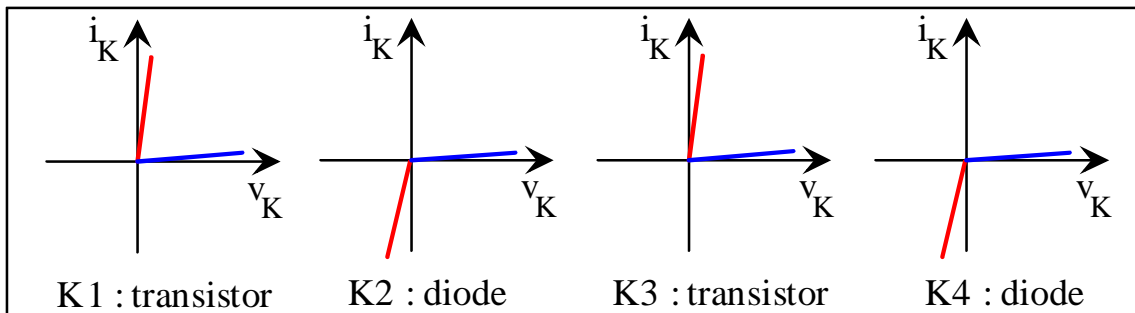

### Le convertisseur 4 quadrants :

