



UNIVERSITÉ FRANCOIS - RABELAIS de TOURS

Institut Universitaire de Technologie

Département GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Travaux Pratiques MC-ET3

Convertisseurs et association aux machines à
courant alternatif

IUT GEII – 2^{ème} année – Année 2006 / 2007



Travaux Pratiques MC-ET3

I.U.T. G.E.I.I. de Tours – 2^{ème} année.

Table des matières :

TP 1 - Variateur pour moteur ASYNCHRONE.....	5
1.1 Généralités sur la variation de vitesse.....	5
1.2 La commande scalaire.....	6
1.3 La commande vectorielle.....	7
1.4 Généralités sur les systèmes variateur-moteur.....	7
1.5 Etude du variateur ALTIVAR de Télémécanique	9
1.6 Manipulation sur l'ALTIVAR.....	11
1.7 Présentation du VMV de Leroy-Somer	13
1.8 Étude expérimentale sur le VMV	14
TP 2 - Lois de commande M.L.I. d'un onduleur monophasé	16
2.1 Etude théorique	16
2.2 Préparation pour les huit motifs de commande.....	17
2.3 Expressions théoriques des harmoniques.....	18
2.4 Etude expérimentale.....	19
2.5 Documentations et annexes.....	20
TP 3 - Onduleur 12V-DC vers 230V-AC	21
3.1 Principe de l'onduleur à point milieu.....	21
3.2 Etude théorique	21
3.3 Etude expérimentale.....	22
3.4 Documentations et annexes.....	23
3.5 Le logiciel Simcad PSIM demo version 5.0	26

Liste des figures :

Fig. 1.1. Variateur de vitesse pour moteur asynchrone ALTIVAR.....	9
Fig. 1.2. Indicateurs du variateur de vitesse ALTIVAR.....	11
Fig. 1.3. Diagramme de principe du variateur à contrôle vectoriel.	13
Fig. 2.1. Convertisseur DC/AC (dessins\famille3.drw).....	16
Fig. 2.2. Onduleur monophasé (dessins\hacheur1.drw)	16
Fig. 2.3. Onduleur monophasé (dessins\ondul3.drw & rlc3.drw)	16
Fig. 2.4. Onduleur de puissance polyvalent SEMIKRON (images-maquettes\semikron21.jpg) ..	19
Fig. 2.5. Commande MLI (images-maquettes\mli8bits-62.jpg).....	19
Fig. 2.6. Câblage de l'onduleur monophasé (dessins\mli8bit2.drw).....	20
Fig. 3.1. Principe de l'onduleur monophasé avec transformateur à point milieu (dessins\ond_pm1.drw).	21
Fig. 3.2. Schéma de la carte électronique de commande (images\k3501-10.jpg).	22
Fig. 3.3. Schéma de la carte électronique de commande (images\k3501-10.jpg).	23
Fig. 3.4. Photo de la carte électronique de commande (images\k3501-a.jpg).....	23
Fig. 3.5. Liste des composants du kit WELLMAN K3501.	24
Fig. 3.6. Documentation du circuit intégrés HEF4060D (images-composants\HEF4060B-x.jpg)25	
Fig. 3.7. Fenêtre « Simulation Control » de Simcad PSIM demo version 5.0.	26
Fig. 3.8. Le transformateur TF_IF_1 de Simcad PSIM demo version 5.0.	26
Fig. 3.9. Schéma équivalent complet (dessins\transf04.drw).	26

TP 1 - Variateur pour moteur ASYNCHRONE

1.1 Généralités sur la variation de vitesse

1.1.1 Historique de la vitesse variable

La **machine à courant continu** a été la première machine électrique industrielle. Elle a été très utilisée pour la vitesse variable car sa commande est très simple à réaliser. Ses deux équations fondamentales sont :

$$E = k\phi\Omega \quad \text{et} \quad \vec{\Gamma} = \vec{M} \wedge \vec{B}$$

E : fem de l'induit (V),

ϕ : flux sous un pôle (Wb), avec $\phi = f(j)$ où j est le courant d'excitation,

Ω : vitesse angulaire du rotor (rad.s^{-1}).

Γ : couple électromagnétique (Nm),

M : moment magnétique de l'induit proportionnel à l'intensité I (A.m^2),

B : champ magnétique à l'intérieur de la machine avec $B = f(j)$.

$$\vec{\Gamma} = \vec{M} \wedge \vec{B} \quad \text{peut aussi s'écrire} \quad \vec{\Gamma} = k(\vec{I} \wedge \vec{\phi})$$

k : constante de couple ou de fem de la machine (u.s.i.)

I : courant dans l'induit,

Dans la machine à courant continu \vec{I} et $\vec{\phi}$ sont toujours indépendants et en quadrature. Le couple s'écrit tout simplement :

$$\Gamma = k\phi I$$

La machine à courant continu est donc naturellement une machine à pilotage vectoriel

1.1.2 Intérêt de la machine asynchrone

La machine asynchrone à cage est une machine robuste et peu onéreuse aussi bien à l'achat qu'à la maintenance, contrairement à la machine à courant continu. Son utilisation est quasiment universelle.

Son intérêt est tel que de nombreux moyens ont été utilisés pour faire varier sa vitesse : machine à rotor bobiné, action sur la tension d'alimentation, cascade hypo-synchrone etc. Mais seule la machine à courant continu pilotée par un variateur de vitesse a permis dans un premier temps de réaliser un véritable contrôle des paramètres vitesse et couple de manière fiable et peu onéreuse.

L'évolution de l'électronique de puissance et des calculateurs numériques lui permet maintenant de concurrencer la machine à courant continu dans ses applications à vitesse variable.


Les variateurs de vitesse pour machines asynchrones triphasées sont des convertisseurs de fréquence qui permettent de modifier la vitesse d'un moteur à cage en alimentant son stator à tension et fréquence variables, à partir du réseau E.D.F. triphasé à tension et fréquence fixes.

La première application a été la commande scalaire ou commande en U/f .

La deuxième application est la commande vectorielle qui permet le contrôle séparé du couple et la vitesse.

1.2 La commande scalaire

 1.2.1 Schéma équivalent d'une phase vue du stator.



avec $r'_2 = r_2/M^2$ et $l'_2 = l_2/M^2$

 


Schéma simplifié : on néglige la résistance r_1 et l'inductance de fuite l_1 de l'enroulement statorique

1.2.2 Expression du couple électromagnétique

$$\Gamma_m = \frac{3(MV_1)^2}{\Omega_s} \times \frac{r_2 g}{r_2^2 + (l_2 g \omega_s)^2} \quad \text{avec} \quad \Gamma_{\max} = \frac{3(MV_1)^2}{\Omega_s} \times \frac{1}{2l_2 \omega_s}$$

Le couple moteur est proportionnel au carré de la tension et inversement proportionnel au carré de la fréquence

$$\Gamma_m = k U^2 \quad \text{et} \quad \Gamma_m = k' / f^2$$

Pour maintenir le couple maximal fourni par le moteur asynchrone constant il faut donc que le rapport V_1/f et donc U/f reste constant.

1.2.3 Principe de la variation de vitesse

Si la fréquence f des courants statoriques varie, alors la vitesse n_s du champ tournant et la vitesse de rotation n varient : $[n_s = f / p ; n = n_s (1 - g)]$.

Le variateur devra donc faire varier simultanément la valeur efficace et la fréquence de la tension statorique pour que n varie sans modification des performances mécaniques de la machine.

Le champ maximal B_m sera alors constant ($U = 4,44 NfB_m S$: relation de Boucherot).

Le courant magnétisant I_{1v} est donné par le théorème d'Ampère $HI = NI_{1v}$.

Pour garder ses performances en couple, le variateur doit satisfaire la condition $U/f = \text{constante}$.

L'Altivar fait varier la fréquence et la tension proportionnellement tant que la tension est inférieure à la tension nominale, puis maintient celle-ci constante alors que f continue d'augmenter jusqu'à sa valeur maximale.

Le système fonctionne en boucle ouverte.

1.2.4 Limites de fonctionnement

Ce modèle est valable tant que la chute de tension statorique est négligeable, ce qui n'est plus le cas à faible vitesse et forte charge.

1.3 La commande vectorielle

1.3.1 Principe

La relation $\vec{\Gamma} = \vec{M} \wedge \vec{B}$ qui s'écrit aussi $\vec{\Gamma} = k(\vec{I} \wedge \vec{\phi})$ est valable pour tous les types de machines et donc en particulier pour la machine asynchrone.

La difficulté pour cette machine sera de distinguer le courant producteur de flux I_{1v} du courant producteur de couple I_{1t} puisque ces deux courants s'ajoutent pour créer le courant total I_1 absorbé par le stator.

C'est le rôle du calculateur interne qui, à l'aide d'une transformation mathématique appelée transformation de PARK, calcule le courant créateur de couple I_q et le courant créateur de flux I_d nécessaires à la vitesse et au couple demandés puis à l'aide de la transformation inverse calcule les courants réels qui doivent circuler au stator.

Le système fonctionne avec deux boucles d'asservissement, l'une pour la vitesse et l'autre pour le courant.

1.3.2 Limites de fonctionnement

Le variateur à commande vectorielle permet d'obtenir avec un moteur asynchrone à cage standard les mêmes performances qu'avec une machine à courant continu.

Le couple peut être réglé à la valeur désirée sur toute la plage de variation de vitesse en marche avant et arrière y compris à vitesse nulle.

1.4 Généralités sur les systèmes variateur-moteur


1.4.1 Choix d'un système [variateur-moteur]

La détermination des éléments d'un système impose la connaissance des caractéristiques :

- couple résistant en fonction de la vitesse $\Gamma_r = f(n)$;
- puissance en fonction de la vitesse de la machine entraînée (charge inertielle) $P = f(n)$.
- plage de variation de vitesse.

On distingue quatre types essentiels de charges :

 
- 1) à **G_r constant** et $P = k n$ ($P = \Gamma \Omega$) :
engins de levage (ponts élévateurs, treuils, télécabines,...)
- 2) à **G_r hyperbolique**, $\Gamma_r = k / n$ et P constante :
machines-outils, compresseurs, pompes à pistons, enrouleurs, tronçonneuses,...
- 3) à **G_r linéaire, croissant**, $\Gamma_r = k n$ et P parabolique $P = k n^2$:
pompes hélicoïdales,...
- 4) à **G_r croissant parabolique**, $\Gamma_r = k n^2$ et $P = k n^2$:
machines centrifuges (pompes, ventilateurs,...)



L'ensemble moteur-machine entraînée présente :

- un moment d'inertie J (kg.m^2) qui intervient dans l'étude des régimes transitoires (démarrage, arrêt), mais pas en régime établi ;
- un couple résistant Γ_r variable avec la vitesse, ou le temps. En régime établi, à vitesse constante, le couple moteur Γ_m équilibre le couple résistant : $\Gamma_m = \Gamma_r$.

1.4.2 Le fonctionnement 4 quadrants

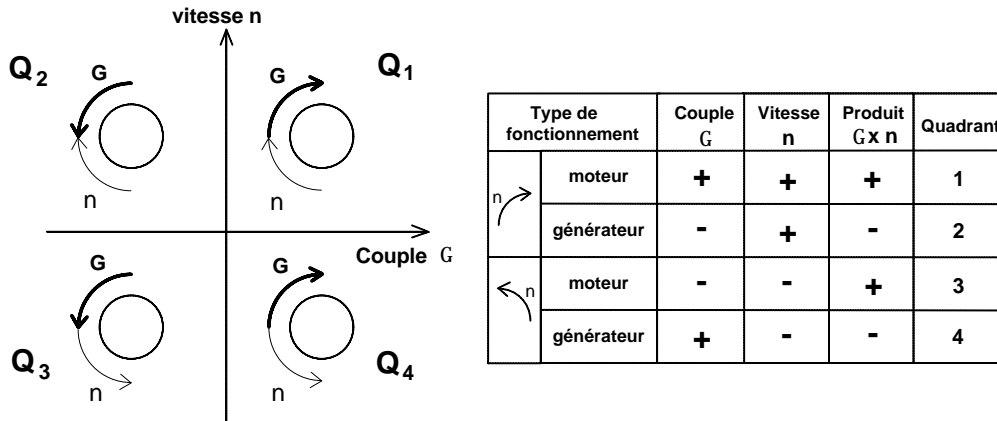

Dans les quadrants Q_1 et Q_3 le moteur fournit une puissance motrice (n et Γ sont de même sens).

Dans les quadrants Q_2 et Q_4 le moteur absorbe une puissance mécanique fournie par la charge entraînant (marche en freinage, par exemple dans le mouvement de descente de la charge pour les engins de levage quand $n_r > n$ de consigne). Le moteur fonctionne en générateur.

1.5 Etude du variateur ALTIVAR de Télémécanique

Le but de l'étude expérimentale est de comparer les performances d'un variateur en U/f avec celle d'un variateur à commande vectorielle. Cette manipulation sera également l'occasion de se familiariser avec des systèmes industriels.

1.5.1 Schéma structurel du variateur

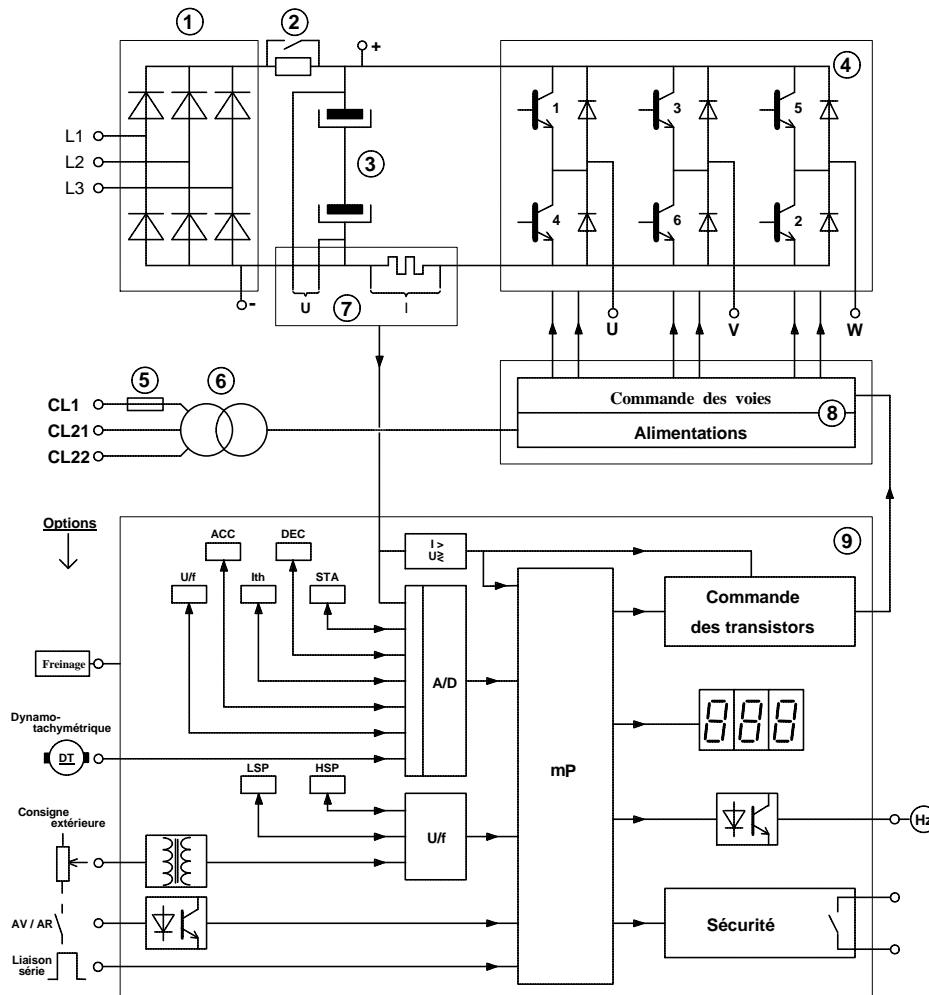


Fig. 1.1. Variateur de vitesse pour moteur asynchrone ALTIVAR.

- | | |
|------------------------------------|---|
| ① Redresseur | ② Dispositif de limitation du courant de charge |
| ③ Condensateurs de filtrage | ④ Pont onduleur à transistors |
| ⑤ Fusible contrôle | ⑥ Transformateur de contrôle |
| ⑦ Carte de mesure | ⑧ Carte puissance de commande des transistors |
| ⑨ Carte contrôle à microprocesseur | |

1.5.2 Caractéristiques constructeur

On étudie l'ALTIVAR ATV 45 U 15

- Gamme de fréquences : 1 à 67 Hz ; extension à 110 Hz.
- Tension d'alimentation : réseau 3 ~ - 380/415 V - 50/60 Hz - contrôle en 1 ~ : 380 V en CL1-CL21 ; 415 V en CL1-CL22.
- Pour moteur à cage 3 ~ ; $P_u = 1,5 \text{ kW}$; $I_n = 4 \text{ A}$; tétrapolaire.

- Tension de sortie de l'ATV : 380/415 V - 3 ~ ; + 10 % à - 15 %.
- Surcouple transitoire : 1,5 à 1,7 Γ_n .
- Fonctionnement à couple constant (à U/f constant).
- Consigne de vitesse : 0 à 10 V ; 0 à 20 mA ; extérieure par potentiomètre de 2 k Ω .
- Rampes Accélération/Décélération de 0,2 à 60 s.
- Protections intégrées : contre les courts-circuits, les sous-tensions et surtensions, les échauffements du moteur.
- Température d'utilisation : 0 à 40 °C; degré de protection IP 20.
- Masse : 11,5 kg.
- Dimensions : 239 x 402 x 192 mm.

1.5.3 Fonctions automatiques intégrées

- **Compensation du glissement** : la vitesse est maintenue constante quelle que soit la charge, par correction automatique de la fréquence même à basse vitesse.
- **Freinage d'arrêt** : par injection de courant continu ; quand la fréquence décroît rapidement, le moteur restitue de l'énergie au variateur par fonctionnement en génératrice asynchrone. La structure du pont de puissance (avec diodes de roue libre), ne permet pas le renvoi de cette énergie sur le réseau (freinage par récupération).

1.5.4 Possibilités en option par modules extérieurs

- **Freinage de ralentissement contrôlé et d'arrêt** : on dispose d'un module permettant la dissipation dans une résistance de l'énergie restituée.
- **Régulation de vitesse** par dynamo-tachymétrique (DT) gérée par microprocesseur à ± 1 %.
- **Adaptation au levage** (mouvement vertical) avec logiciel pour machine à cycle rapide.
- **Coupleur de communication** pour liaison série avec automates programmables.

1.6 Manipulation sur l'ALTIVAR

1.6.1 Relevés préliminaires

- Mise en condition de fonctionnement { ALTIVAR - Machine }.
- Vérification du fonctionnement, tests sur afficheurs, relever les indications portées

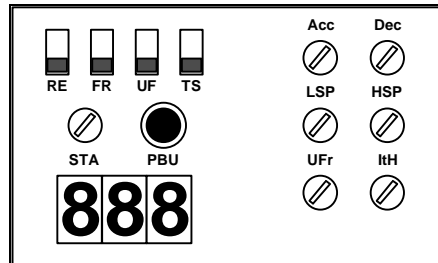


Fig. 1.2. Indicateurs du variateur de vitesse ALTIVAR.

Codes - Informations :

- FrH : fréquence statorique, image de la vitesse du moteur ($n_r = n_s(1 - g)$; $n_s = 60 f / p$)
 Lcr : courant statorique, I efficace (RMS) ; appréciation du couple utile disponible sur l'arbre
 tHr : état thermique du moteur ; niveau de charge (en % de l'échauffement nominal)
 ULn : tension d'alimentation réseau
 LSP : petite vitesse (minimale)
 HSP : grande vitesse (f maximale)
 Acc : temps de rampe accélération (en s)
 Dec : temps de rampe décélération (en s)
 UFr : correction de la loi tension/fréquence rapport U/f
 Ith : réglage de la protection intensité thermique
 rdy : prêt à fonctionner.

Codes défauts - auto-diagnostic- :

- OSF : tension réseau trop élevée
 USF : tension réseau trop faible
 PhF : absence d'une phase réseau
 OcF : surintensité
 ObF : freinage excessif
 OhF : surchauffe variateur
 OLF : surcharge moteur
 CbF : défaut carte contrôle
 PbF : défaut carte puissance
 ItF : défaut modules
 YES : test complet OK

1.6.2 Essai en charge à couple constant et à fréquence variable

- Q1)** Relever les grandeurs nominales du moteur asynchrone et calculer le couple nominal.
- Q2)** Tracer pour $\Gamma_u = \Gamma_N/2$ et pour $5 \text{ Hz} < f < 60 \text{ Hz}$:
- sur une feuille N°1 : $U_{\text{moteur eff (AVG)}} = g_1(f)$ - $U_{\text{moteur eff (AVG)}}$ est mesuré avec la pince MX240 ;
 - sur cette feuille N°1 : $I_{\text{moteur eff}} = h_2(f)$ - $I_{\text{moteur eff}}$ est mesuré par le variateur (Lcr)
 - sur une feuille N°2 : $n = g_2(f)$ - f est la fréquence affichée (FrH)
- L'allure des courbes doit être justifiée par le schéma équivalent du moteur (Annexe 1 - Généralités sur la variation de vitesse).
- Q3)** Interprétation : à partir de votre graphique établir la relation expérimentale entre U et f .
- Q4)** Justifier également l'allure des courbes $n = g_2(f)$ et $I_{\text{moteur (RMS)}} = h_1(f)$.
- Q5)** Visualiser et tracer u_{moteur} et i_{moteur} pour $f = 50 \text{ Hz}$. Utiliser la synchronisation du menu TRIGGER → Trig Type Edge → Motor.
- Q6)** Visualiser et tracer u_{moteur} et i_{moteur} pour $f = 25 \text{ Hz}$. Expliquer les différences sur la tension.

1.6.3 Analyse harmonique du courant dans le moteur

- Q7)** Le moteur étant alimenté en 50 Hz et fournissant la moitié de son couple nominal, mesurer les caractéristiques harmoniques du courant dans le moteur (à savoir I , THD, DF, I_n pour n allant de 1 à 25) à l'aide de la pince F25.
- Q8)** Conclure.

1.6.4 Essai en charge à couple variable et à fréquence constante

Attention : dans cet essai l'état thermique du moteur évolue très rapidement. Quand le paramètre tHr du variateur atteint 118 % le variateur coupe la tension de sortie. Il se comporte comme un disjoncteur thermique. Il est alors nécessaire d'attendre le refroidissement du système, ce qui demande un certain temps avant de pouvoir redémarrer.

- Q9)** La fréquence étant constante $f = 5 \text{ Hz}$. Augmenter progressivement le couple résistant à partir de 0 jusqu'à $5/4$ de Γ_N . Relever et tracer la vitesse en fonction du couple sur une feuille N°3. Que constatez-vous ?
- Q10)** Que peut-on déduire des performances d'un moteur asynchrone triphasé piloté par un onduleur triphasé à commande à U/f constante ?

Remarque : La feuille N°4 est la courbe de la fréquence f en fonction du couple. Elle sera utilisée dans la partie concernant le variateur VMV.

2^{ème} partie : étude du variateur VMV de Leroy-Somer

Il est indispensable de lire l'annexe « Généralités sur la variation de vitesse » avant toute manipulation.

1.7 Présentation du VMV de Leroy-Somer

1.7.1 Diagramme de principe du variateur à contrôle vectoriel

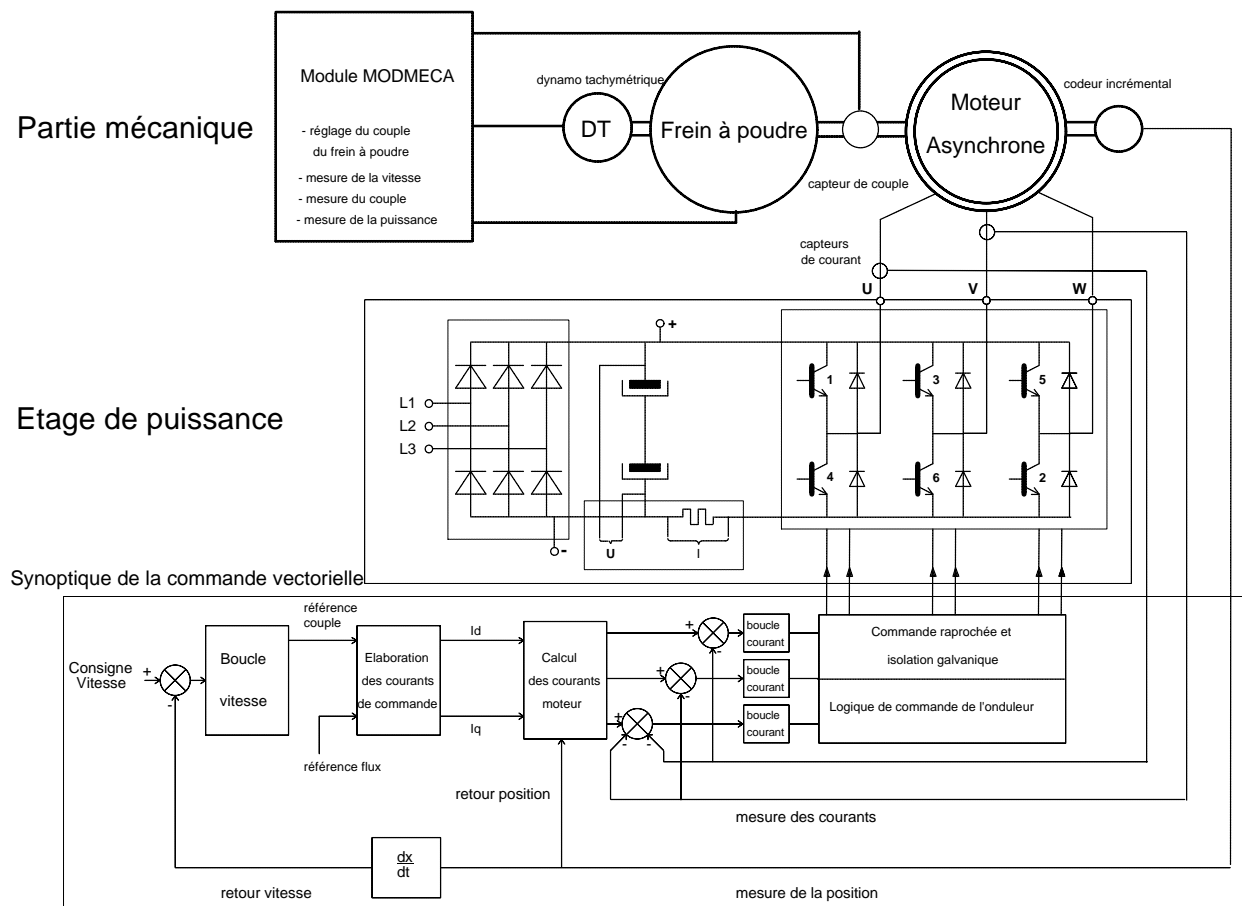


Fig. 1.3. Diagramme de principe du variateur à contrôle vectoriel.

1.7.2 Description du banc de charge

La charge du moteur asynchrone est un frein à poudre qui permet un réglage aisé du couple résistant.

Le réglage du couple résistant fourni par le frein à poudre est effectué par le module MODMECA qui assure également l'affichage du couple Γ et de la vitesse n . Ces mesures sont rendues possibles par l'emploi d'un capteur de couple rotatif à jauge de contrainte et d'une dynamo tachymétrique.

Consulter la notice d'utilisation LEROY-SOMER du banc de charge avec frein à poudre pour machines de la gamme 1 à 1,5 kW fournie en TP.

1.8 Étude expérimentale sur le VMV

Le variateur devra être remis en configuration usine avant la manipulation.

1.8.1 Appareils de mesure

I_{moteur} sera mesuré par une pince MX240 et U_{moteur} par l'entrée de mesure de l'oscilloscope voltmètre ~ AC + DC.

Les tensions seront visualisées à l'aide de la sonde atténuatrice par 10.

Les courants seront visualisés à l'aide d'une pince à effet Hall E3 en position 100 mV/A.

1.8.2 Réglage des paramètres du variateur

Q11) Relever les grandeurs nominales du moteur.

Q12) En vous reportant à la notice constructeur (VMV 3305 de Leroy Somer) relever les paramètres nécessaires à la configuration du variateur et à son adaptation au moteur asynchrone.

Q13) Configurer le variateur pour ce moteur . On réglera en particulier les vitesses extrémales à +2000 tr/min et -2000 tr/min.

Q14) Vérifier que le variateur est en fonctionnement manuel.

Q15) Déverrouiller le variateur à l'aide du paramètre b02 de l'interrupteur du pupitre de commande manuel.

1.8.3 Essai en charge à couple constant

Le couple sera réglé à $\Gamma = \Gamma_{\text{un}} / 2$ par potentiomètre sur le module MODMECA en position T manuel.

Q16) **Régler le variateur** de façon à lui faire afficher en permanence la fréquence électrique des courants statoriques (Pr71).

Q17) Tracer pour $5 \text{ Hz} < f < 60 \text{ Hz}$:

- sur la feuille N°1 de l'essai précédent : $U_{\text{moteur eff (AVG)}} = g'_1(f)$;
- sur la feuille N°1 de l'essai précédent : $I_{\text{moteur eff}} = h'_1(f)$.
- sur la feuille N°2 de l'essai précédent : $n = g'_2(f)$;

Q18) Justifier l'allure de la courbe $n = g'_2(f)$.

Q19) Visualiser et tracer pour $f = 25 \text{ Hz}$ et 50 Hz : u_{moteur} et i_{moteur} .

1.8.4 Essai à fréquence de rotation constante

Le moteur étant initialement à vide, la fréquence électrique sera réglée à 5 Hz. Le réglage de la fréquence ne devra plus être modifié par la suite.

Q20) Pour $0 < \Gamma < 1,25 \Gamma_{\text{uN}}$ relever n et f . Reporter les résultats sur les feuilles N°3, $n = g'_3(\Gamma)$, et N°4, $f = g'_4(\Gamma)$.

Q21) Conclure.

Q22) Comparer les deux variateurs (ALTIVAR et VMV).

1.8.5 Analyse harmonique du courant en ligne

Cette étude peut être faite soit pour l'ALTIVAR soit pour le VMV car le courant en ligne a les mêmes caractéristiques. Tout courant périodique peut être décomposé en série de Fourier :

$$i(t) = I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \hat{I}_n \sin(n \omega t + \varphi_n) = I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} I_n \sqrt{2} \sin(n \omega t + \varphi_n)$$

I_0 est la valeur moyenne du signal, I_n est la valeur efficace de l'harmonique n .

I étant la valeur efficace du courant $i(t)$ et I_1 la valeur efficace du fondamental de $i(t)$, on définit le

facteur de distorsion par la relation $DF = \frac{\sqrt{I_0^2 + \sum_{n=2}^{\infty} I_n^2}}{I} = \frac{\sqrt{I^2 - I_1^2}}{I}$ et le taux de distorsion harmonique

par la relation $THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_n^2}}{I_1} = \frac{\sqrt{I^2 - I_1^2}}{I_1}$. Le facteur de crête CF est défini par $CF = \frac{I_{\max}}{I_{\text{eff}}} = \frac{\hat{I}}{I}$.

On rappelle que la valeur efficace d'un signal est définie par la relation $I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i(t)^2 dt}$ et que

d'autre part les valeurs efficaces des différents harmoniques sont liées par la relation $I = \sqrt{I_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} I_n^2}$

Q23) Le moteur étant alimenté en 50 Hz et fournissant la moitié de son couple nominal, visualiser $i_{\text{réseau}}$ et justifier l'allure à partir du schéma fonctionnel donné.

Q24) A l'aide de la pince F25, mesurer les caractéristiques harmoniques du courant en ligne, à savoir : I , THD, DF, CF et I_n pour n allant de 1 à 25.

Rappels :

Feuille N°1 : tension efficace et courant efficace en fonction de la fréquence à $\Gamma = \Gamma_{un} / 2$.

Feuille N°2 : vitesse en fonction de la fréquence à $\Gamma = \Gamma_{un} / 2$.

Feuille N°3 : vitesse en fonction du couple à $f = 5\text{Hz}$.

Feuille N°4 : fréquence en fonction du couple.

TP 2 - Lois de commande M.L.I. d'un onduleur monophasé

2.1 Etude théorique

2.1.1 Présentation

Il s'agit ici d'étudier un onduleur de tension monophasé destiné à fabriquer une tension alternative sinusoïdale 120V/ 60 Hz / 200W à partir d'un tension continue (convertisseur DC/AC figure 2.1).

 


Fig. 2.1. Convertisseur DC/AC (dessins\famille3.drw)

La tension de sortie de l'onduleur est filtrée par un circuit L-C. Le travail proposé ici consiste à étudier l'influence de la loi de commande M.L.I. sur le contenu harmonique de la tension de sortie de l'onduleur et l'impact de cette loi MLI sur le dimensionnement du filtre de sortie.

2.1.2 Conventions

La tension de sortie de l'onduleur est appelée $v(t)$. Les quatre interrupteurs de l'onduleur monophasé sont définis à la figure 2.2.

 


Fig. 2.2. Onduleur monophasé (dessins\hacheur1.drw)

La tension de sortie de l'onduleur est filtrée par un circuit L-C. La charge est modélisée par une résistance R. La tension alternative aux bornes de la charge est appelé $v_s(t)$. L'alimentation continue E variable est obtenue par un redresseur triphasé associé à un alternostat.

 


Fig. 2.3. Onduleur monophasé (dessins\ondul3.drw & rlc3.drw)

Les ordres de commande des interrupteurs sont stockés dans une EPROM [DATA156][DIV254].

Huit motifs de commande seront étudiés et comparés : pleine onde carrée, commande décalée 60° et 120°, calculs de 2 et 4 instants de commutation bipolaire, tripolaire 3 instants de commutations, MLI à fréquence 10 x F et 20 x F.

Le calcul théorique des harmoniques est donné au paragraphe §2.3.

2.2 Préparation pour les huit motifs de commande

Q25) Compter le nombre de commutations par période du signal. Quelle est la conséquence sur le rendement de l'onduleur ?

Q26) A l'aide du tableur EXCEL, calculer la valeur des 29 premiers harmoniques de la tension en grandeur réduite $y_n = \frac{b_n}{E}$.

Q27) Calculer la valeur efficace de la tension de sortie de la charge $y_{\text{eff}} = \sqrt{\sum_{n=1}^{n=29} y_{n\text{eff}}^2}$

Q28) Calculer la valeur correspondante du Taux de Distorsion Harmonique (Total Harmonics Distortion) THD = $\sqrt{\frac{y_{\text{eff}}^2 - y_{1\text{eff}}^2}{y_{1\text{eff}}^2}}$.

Q29) Calculer la valeur du produit L-C afin que le filtre réduise de 20 dB le premier harmonique non nul, autre que le fondamental, de la tension de sortie de l'onduleur. On prendra la fonction de transfert simplifiée du filtre :

$$\frac{V_S(j\Omega)}{V(j\Omega)} = \frac{Z_{C_S}}{Z_{L_S} + Z_{C_S}} = \frac{1}{jC_S \Omega} \cdot \frac{1}{jL_S \Omega + \frac{1}{jC_S \Omega}} = \frac{1}{1 - L_S C_S \Omega^2}$$

Q30) Choisir un couple L-C sachant que l'on dispose des composants suivants :

- inductances : 1 mH – 10A, 100mH – 5A, variable de 0,15 à 1 H – 1,2 A ;
- capacités : 0,5 μF – 1 μF – 2 μF – 5 μF – 10μF – sous 250VAC .

Q31) La logique de commande utilise des mémoires EPROM pour générer les ordres de commande MLI numérique (0-15V) et également 4 tensions analogiques V1, V2, V3 et V4. La résolution de cette commande est de 1024 points par période. Le signal d'horloge externe, fourni par un GBF, doit être égale à 4 fois la fréquence du fondamental de la tension de sortie.

Calculer la fréquence du GBF.

Q32) Calculer la valeur de tension continue E pour avoir $V_{1\text{eff}} = 120$ V, valeur efficace du fondamental de la tension de sortie de l'onduleur.

Q33) Calculer la valeur de Is et de R pour avoir $P_s = 200$ W.

2.3 Expressions théoriques des harmoniques

2.3.1 Commande pleine onde carrée

$$\begin{cases} \forall k \in \mathbb{N}^*, b_{2k} = 0 \\ \forall k \in \mathbb{N}, b_{2k+1} = \frac{4E}{(2k+1)\pi} \end{cases} \text{ et } v(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4E}{(2k+1)\pi} \sin[(2k+1)\omega t] \quad (2.1)$$

2.3.2 Commande décalée 60° et 120°

- 2) $\beta = 60^\circ$;
- 3) $\beta = 120^\circ$

$$v(t) = \sum_{n=2k+1}^{\infty} \frac{4E}{n\pi} \cdot \sin\left(\frac{n\beta}{2}\right) \cdot \cos\left(n\theta - \frac{n\beta}{2}\right) \quad (2.2)$$

2.3.3 Calculs des instants de commutation bipolaire

- 4) pas d'harmonique 3 et 5 : $\alpha_1 = 23^\circ 6$, $\alpha_2 = 33^\circ 3$;
- 5) pas d'harmonique 3, 5, 7 et 9 : $\alpha_1 = 15^\circ 9$, $\alpha_2 = 24^\circ 8$, $\alpha_3 = 46^\circ 9$, $\alpha_4 = 50^\circ 4$.

$$v(t) = \sum_{n=2k+1} b_n \cdot \sin(n\omega t) \text{ et } b_n = \frac{4E}{n\pi} \left[1 + 2 \sum_{i=1}^{i=M} (-1)^i \cdot \cos(n\alpha_i) \right] \quad (2.3)$$

2.3.4 Calculs des instants de commutation tripolaire

- 6) $\alpha_1 = 22,7^\circ$, $\alpha_2 = 37,85^\circ$ et $\alpha_3 = 46,8^\circ$

$$v(t) = \sum_{n=2k+1}^{\infty} b_n \cdot \sin(n\omega t) \text{ et } b_n = \frac{4E}{n\pi} \left[\sum_{i=1}^{i=M} (-1)^i \cdot \cos(n\alpha_i) \right] \quad (2.4)$$

2.3.5 MLI à fréquence fixe

- 7) $F_{MLI} = 10 \times F$, $m = 0,9$ et bipolaire ;

Rang	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y_n	0.0039	0.8042	0.0040	0.0048	0.0108	0.0174	0.0597	0.1529	0.2860	0.3185
Rang	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
y_n	0.5864	0.3168	0.2925	0.1305	0.0962	0.0711	0.1224	0.0982	0.0056	0.1138

- 8) $F_{MLI} = 20 \times F$, $m = 0,9$ et tripolaire ;

Rang	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y_n	0.0020	1.0388	0.0050	0.2203	0.0025	0.1312	0.0062	0.0908	0.0022	0.0727
Rang	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
y_n	0.0048	0.0560	0.0028	0.0464	0.0087	0.0338	0.0256	0.0340	0.1460	0.1281
Rang	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
y_n	0.2893	0.1915	0.1383	0.0978	0.0251	0.0357	0.0029	0.0298	0.0033	0.0173

2.4 Etude expérimentale

2.4.1 *Présentation du montage*

Cette étude portera sur un onduleur monophasé. La partie puissance est réalisée avec l'onduleur de puissance polyvalent SEMIKRON (figure 2.4).

 


Fig. 2.4. Onduleur de puissance polyvalent SEMIKRON (images-maquettes\semikron21.jpg).

La partie commande est réalisée avec la commande MLI de la figure 2.5.



Fig. 2.5. Commande MLI (images-maquettes\mli8bits-62.jpg).

Le montage utilisé sera identique pour les huit motifs MLI proposés (hormis le filtre L-C).

2.4.2 Relevés expérimentaux

Câbler la commande et l'onduleur conformément à la figure 2.6.

L'interrupteur K1 est câblé sur le bit D0 et correspond à l'interrupteur T1 (TOP 1).

L'interrupteur K2 est câblé sur le bit D1 et correspond à l'interrupteur B1 (BOTTOM 1).

L'interrupteur K4 est câblé sur le bit D2 et correspond à l'interrupteur T2 (TOP 2).

L'interrupteur K3 est câblé sur le bit D3 et correspond à l'interrupteur B2 (BOTTOM 2).

 


Fig. 2.6. Câblage de l'onduleur monophasé (dessins\mli8bit2.drw)

Alimenter la commande MLI sous +/- 15V et la logique de l'onduleur avec une tension de +15V. Régler la fréquence du GBF pour avoir un motif MLI à 60Hz.

Q34) Ajuster la résistance de charge R pour avoir $P \approx 200$ W.

Pour chacun des huit motifs MLI :

Q35) Câbler le filtre L-C à partir des éléments calculés lors de la préparation.

Q36) Régler la valeur de E pour avoir $V_{\text{eff}} = 120$ V. Noter la valeur de E.

Q37) Sur un même oscillogramme, relever les tension $v(t)$, $v_s(t)$ et la valeur de E.

Q38) Mesurer V_{eff} la valeur efficace de la tension de sortie de l'onduleur et son THD.

Q39) Mesurer le THD de la tension aux bornes de la charge R.

Q40) Mesurer la fréquence et l'amplitude du premier harmonique non nul de la tension de sortie de l'onduleur.

Q41) Vérifier l'atténuation de la tension harmonique en sortie du filtre L-C.

Q42) Conclure quant à l'utilisation des différentes méthodes de modulation pour obtenir une tension sinusoïdale aux bornes de la charge R.

2.5 Documentations et annexes

[DIV248] T. LEQUEU, *Générateur de Modulation de Largeur d'Impulsions numérique et de tensions analogiques*, documentation du projet, IUT GEII, septembre 2001.

[DIV435] T. LEQUEU, *Cours d'Electronique De Puissance - 2004/2005*, IUT GEII 2ème année, option EEP, notes de cours, juin 2004.

[DIV254] T. LEQUEU, *Prog. 4 - MLI8BITS / Générateur MLI numérique et analogique - Programmation MATLAB*, Documentation de programmation, octobre 2001.

TP 3 - Onduleur 12V-DC vers 230V-AC

3.1 Principe de l'onduleur à point milieu

 


Fig. 3.1. Principe de l'onduleur monophasé avec transformateur à point milieu (dessins\ond_pm1.drw).

Les interrupteurs K_1 et K_2 sont en commande complémentaire sur une demi-période.

K_1 est fermé de 0 à $T/2$ (K_2 ouvert) et K_2 est fermé de $T/2$ à T (K_1 ouvert).

La fréquence de découpage vaut $F = 50$ Hz.

La tension $v_1(t)$ vaut $+E$ quand K_1 est fermé et $v_1(t)$ vaut $-E$ lorsque K_2 est fermé.

L'adaptation de tension $12\text{V} \rightarrow 230\text{V}$ se fait grâce au transformateur $2 \times 9\text{V} - 230\text{V} - 160\text{VA}$.

La tension continue d'entrée $v_e(t) = E = 12\text{V}$ est fournie par une alimentation de puissance.

3.2 Etude théorique

- Q1)** A partir du schéma de la commande de l'onduleur (figure 3.3), calculer et justifier la fréquence d'horloge à l'entrée de la bascule FF2. Quelle est la conséquence sur la fréquence de l'onduleur ?
- Q2)** Quel est le rôle de la bascule FF2 ?
- Q3)** A partir de quelle tension le voyant « LOW BATTERY » s'allume-t-il ? Préciser le composant qui fixe ce seuil de tension minimale.
- Q4)** Pour une charge de l'onduleur de 60W, 100W et 160W sous 230V, et un rendement de 90% de l'ensemble onduleur et transformateur, calculer :
 - le courant efficace de sortie I_s ;
 - la puissance d'entrée P_e ;
 - le courant d'entrée I_e .
- Q5)** Quel est le rôle des diodes TRANSIL ZD4 et ZD5 ?

3.3 Etude expérimentale

3.3.1 Simulation du montage

Q6) A l'aide du logiciel de simulation PSIM DEMO version 5.0, réaliser le montage suivant :

 


Fig. 3.2. Schéma de la carte électronique de commande (images\k3501-10.jpg).

- Les transistors ont une résistance $R_{\text{DS(on)}} = 0,1 \Omega$ et la chute de tension des diodes vaut 2V.
 - Ajuster et relever les paramètres du transformateur.
 - Régler les paramètres de simulation pour faire l'étude sur 2 périodes, avec le maximum de points de simulation (6000 points maximum).
- Q7) Faire une simulation à « vide » avec $R_s = 100 \text{ k}\Omega$. Que vaut le courant maximum dans les transistors ? Que vaut la tension maximale aux bornes des transistors ?
- Q8) Donner l'amplitude des harmoniques de V_s jusqu'au rang 3. Justifier les valeurs.

3.3.2 Relevés expérimentaux – Essais à vide

- Q9) Débrancher la charge. Régler la tension d'alimentation sur 12V. Mettre l'onduleur sous tension. Relever le courant et la tension des 2 transistors, ainsi que la tension de sortie.
- Q10) Mesurer les harmoniques de la tension de sortie.
- Q11) Que vaut le courant maximum dans les transistors ? Que vaut la tension maximale aux bornes des transistors ?
- Q12) A partir des mesures, calculer le rapport de transformation ainsi que l'inductance magnétisante du transformateur.
- Q13) Refaire une simulation avec les nouveaux paramètres. Conclure.

3.3.3 Relevés expérimentaux – Essais en charge

- Q14) Brancher et régler la charge pour une puissance de 100W sous $V_s = 230\text{V}$. Régler la tension d'alimentation sur 12V. Mettre l'onduleur sous tension. Relever le courant et la tension des 2 transistors, ainsi que la tension de sortie.
- Q15) Pour une charge variant de 0 à 100 W, relever V_s , I_s , V_e et I_e .
- Q16) Tracer $V_s = f(I_s)$. Commenter.
- Q17) Sur le même graphe, tracer le rendement du convertisseur.
- Q18) Conclure.

3.4 Documentations et annexes

 


Fig. 3.3. Schéma de la carte électronique de commande (images\k3501-10.jpg).

 


Fig. 3.4. Photo de la carte électronique de commande (images\k3501-a.jpg).

N°	Quantité	Référence	Désignation
1	2	C2,C1	15pF
2	1	C3	100nF
3	2	C5,C4	10uF 25V
4	1	C6	220nF 250V
5	1	C7	100uF 25V
6	1	D1	1N4001
7	4	D2,D3,D4,D5	1N4007
8	1	F1	2A
9	1	IC1	4060
10	1	IC2	4001
11	1	IC3	4013
12	1	JP1	LOAD
13	1	JP2	ACCU
14	1	LD1	LOW BAT
15	1	LD2	POWER ON
16	1	L1	INDUCTOR
17	1	RV1	5k
18	1	R1	47
19	1	R2	1k
20	1	R3	10k
21	4	R4,R5,R6,R7	22k
22	2	R9,R8	330
23	1	R10	10M
24	2	R11,R12	100
25	1	R13	1.5k
26	1	R14	4.7k
27	1	R15	820
28	1	R16	18k
29	1	R17	150 1W
30	1	R18	560 1/2W
31	1	R19	100k 1W
32	1	SW1	ON/OFF
33	1	SW2	RESET
34	1	TRANSFO1	2x9V/230V 160VA
35	3	T1,T2,T3	2N2222
36	1	T4	2N2907
37	4	T5,T6,T7,T8	IRFP140
38	1	X1	3,2768 MHz
39	1	ZD1	7V5
40	1	ZD2	2V4
41	1	ZD3	10V
42	2	ZD4,ZD5	150V

Fig. 3.5. Liste des composants du kit WELLMAN K3501.

14-stage ripple-carry binary counter/divider and oscillator

HEF4060B MSI

DESCRIPTION

The HEF4060B is a 14-stage ripple-carry binary counter/divider and oscillator with three oscillator terminals (RS, R_{TC} and C_{TC}), ten buffered outputs (O₃ to O₉ and O₁₁ to O₁₃) and an overriding asynchronous master reset input (MR). The oscillator configuration allows design of either RC or crystal oscillator circuits. The oscillator may

be replaced by an external clock signal at input RS. The counter advances on the negative-going transition of RS. A HIGH level on MR resets the counter (O₃ to O₉ and O₁₁ to O₁₃ = LOW), independent of other input conditions.

Schmitt-trigger action in the clock input makes the circuit highly tolerant to slower clock rise and fall times.

 


Fig.1 Functional diagram.

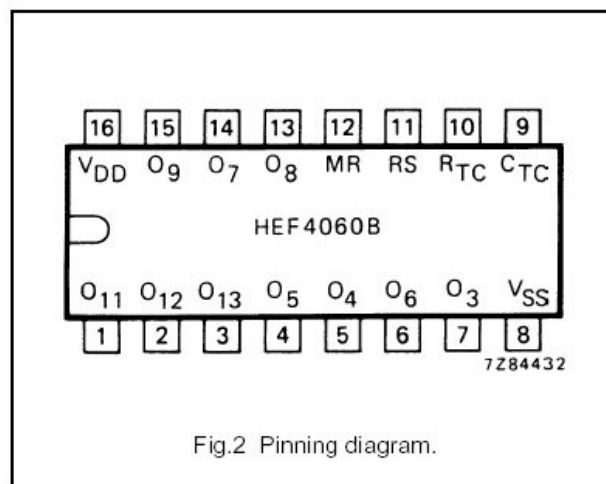


Fig.2 Pinning diagram.

PINNING

MR	master reset
RS	clock input/oscillator pin
R _{TC}	oscillator pin
C _{TC}	external capacitor connection
O ₃ to O ₉	counter outputs
O ₁₁ to O ₁₃	

- HEF4060BP(N): 16-lead DIL; plastic (SOT38-1)
- HEF4060BD(F): 16-lead DIL; ceramic (cerdip) (SOT74)
- HEF4060BT(D): 16-lead SO; plastic (SOT109-1)
- (): Package Designator North America

FAMILY DATA, I_{DD} LIMITS category MSI

Fig. 3.6. Documentation du circuit intégrés HEF4060D (images-composants\HEF4060B-x.jpg)

3.5 Le logiciel Simcad PSIM demo version 5.0

3.5.1 Configuration de la simulation

Time Step : pas d'échantillonnage de la simulation.

Total Time : durée de la simulation.

Print Time : instant de début de l'enregistrement.

Print Step : nombre de points enregistrés. Si « Print Step = 10 », alors le programme n'enregistre qu'un point sur 10.

Load Flag : recharge l'état d'une simulation précédente comme condition initiale.

Save Flag : sauvegarde l'état du circuit à la fin de la simulation.

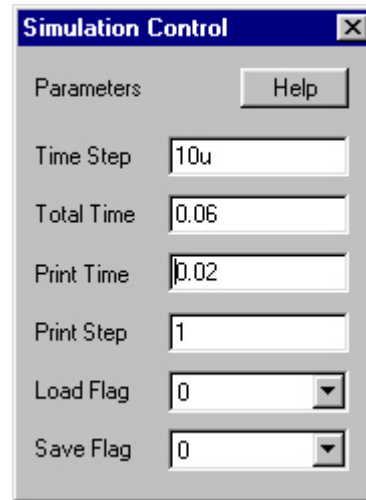


Fig. 3.7. Fenêtre « Simulation Control » de Simcad PSIM demo version 5.0.

3.5.2 Le transformateur TF_1F_1

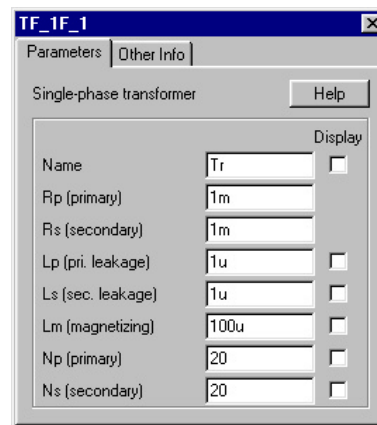
 


Fig. 3.8. Le transformateur TF_1F_1 de Simcad PSIM demo version 5.0.

Le modèle de transformateur utilisé dans Simcad PSIM est un modèle complet sans la résistance R_F modélisant les pertes fer dans le circuit magnétique.

 


Fig. 3.9. Schéma équivalent complet (dessins/transf04.drw).

Travaux Pratiques d'Electronique De Puissance

I.U.T. 2^{ème} année - Option E.E.P.

TP 1 - Variateur pour moteur ASYNCHRONE.....	5
1.1 Généralités sur la variation de vitesse.....	5
1.2 La commande scalaire.....	6
1.3 La commande vectorielle.....	7
1.4 Généralités sur les systèmes variateur-moteur.....	7
1.5 Etude du variateur ALTIVAR de Télémécanique	9
1.6 Manipulation sur l'ALTIVAR.....	11
1.7 Présentation du VMV de Leroy-Somer	13
1.8 Étude expérimentale sur le VMV	14
TP 2 - Lois de commande M.L.I. d'un onduleur monophasé	16
2.1 Etude théorique	16
2.2 Préparation pour les huit motifs de commande.....	17
2.3 Expressions théoriques des harmoniques.....	18
2.4 Etude expérimentale.....	19
2.5 Documentations et annexes.....	20
TP 3 - Onduleur 12V-DC vers 230V-AC	21
3.1 Principe de l' onduleur à point milieu.....	21
3.2 Etude théorique	21
3.3 Etude expérimentale.....	22
3.4 Documentations et annexes.....	23
3.5 Le logiciel Simcad PSIM demo version 5.0	26

Liste des Figures :

Fig. 1.1. Variateur de vitesse pour moteur asynchrone ALTIVAR.	9
Fig. 1.2. Indicateurs du variateur de vitesse ALTIVAR.	11
Fig. 1.3. Diagramme de principe du variateur à contrôle vectoriel.....	13
Fig. 2.1. Convertisseur DC/AC (dessins\famille3.drw)	16
Fig. 2.2. Onduleur monophasé (dessins\hacheur1.drw)	16
Fig. 2.3. Onduleur monophasé (dessins\ondul3.drw & rlc3.drw).....	16
Fig. 2.4. Onduleur de puissance polyvalent SEMIKRON (images-maquettes\semikron21.jpg)..	19
Fig. 2.5. Commande MLI (images-maquettes\mli8bits-62.jpg).....	19
Fig. 2.6. Câblage de l'onduleur monophasé (dessins\mli8bit2.drw)	20
Fig. 3.1. Principe de l' onduleur monophasé avec transformateur à point milieu (dessins\ond_pm1.drw).	21
Fig. 3.2. Schéma de la carte électronique de commande (images\k3501-10.jpg).....	22
Fig. 3.3. Schéma de la carte électronique de commande (images\k3501-10.jpg).....	23
Fig. 3.4. Photo de la carte électronique de commande (images\k3501-a.jpg).	23
Fig. 3.5. Liste des composants du kit WELLMAN K3501.....	24
Fig. 3.6. Documentation du circuit intégrés HEF4060D (images-composants\HEF4060B-x.jpg)25	

Fig. 3.7. Fenêtre « Simulation Control » de Simcad PSIM demo version 5.0.	26
Fig. 3.8. Le transformateur TF_IF_1 de Simcad PSIM demo version 5.0.	26
Fig. 3.9. Schéma équivalent complet (dessins\transf04.drw).	26